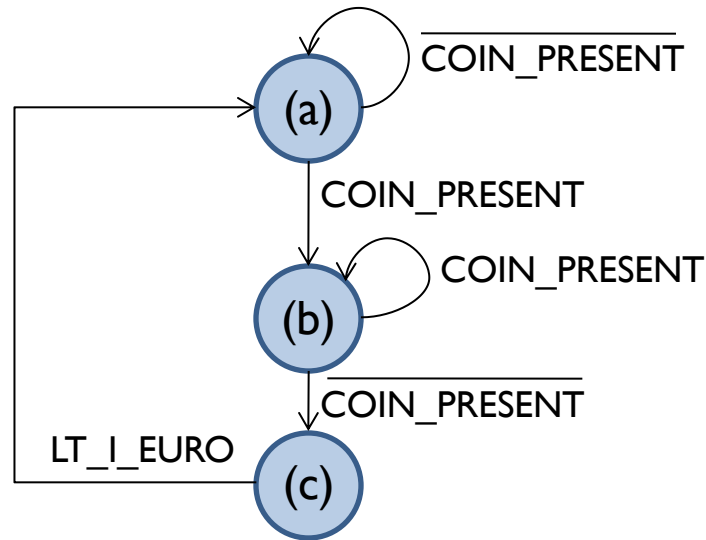


IE1205 Digital Design:


F13: Asynkrona Sekvensnät (Del 2)

Rep. Tillståndsmaskiner




Exempel tillståndsmaskin

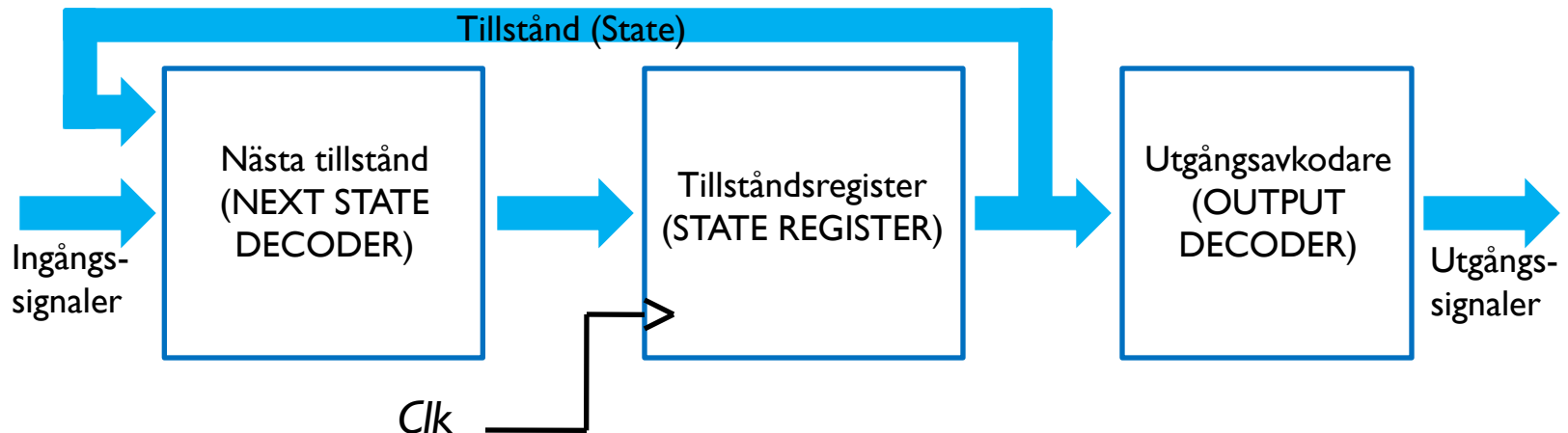- Tillståndsmaskiner styr sekvenser av händelser.
- Övergångar mellan tillstånd styrs av instignaler och nuvarande tillstånd
- Motsvarar "program" implementerat i digital hårdvara




Synkront sekvensnät (Moore automat)

Rep. Asynkrona Sekvensnät

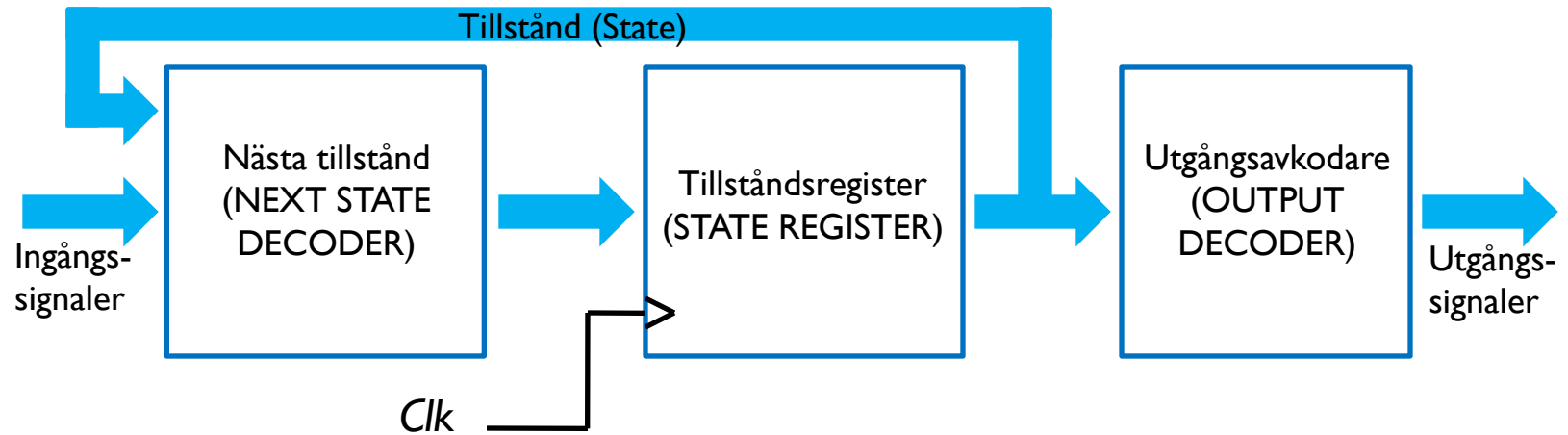


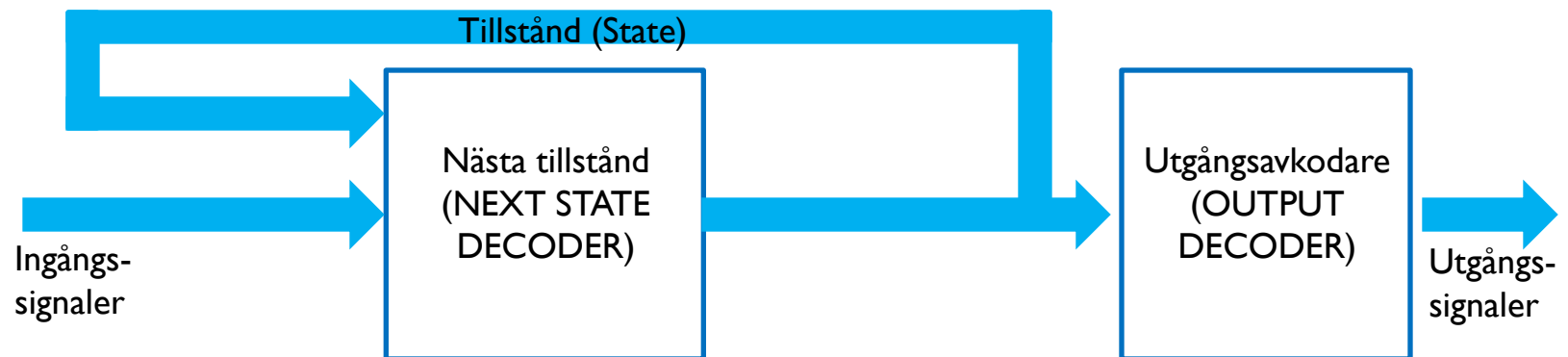Synkront sekvensnät. Tillståndet läses i ett klockat tillståndsregister.




Asynkront sekvensnät. Tillståndet återkopplas direkt.

Rep. Asynkrona Sekvensnät

 

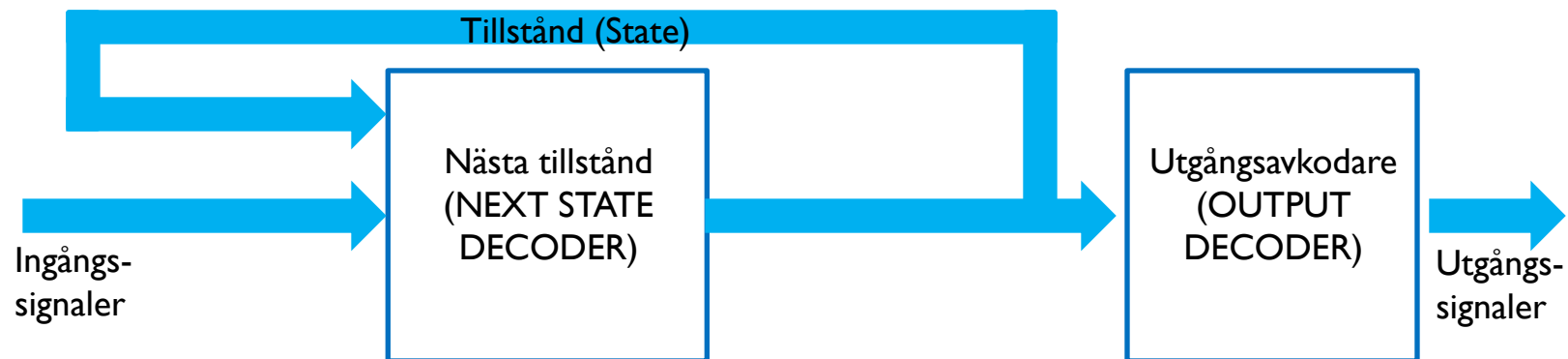Exempel: SR vippa kan analyseras som ett asynkront sekvensnät



Asynkront sekvensnät. Tillståndet återkopplas direkt.

Gyllene regeln




Rep. Asynkrona Sekvensnät

Pga osäkerhet i fördröjningar antar vi att endast en insignal och tillståndsvariabel ändras i taget.

(Hamming distance = 1)

 Om flera tillstånd ändrades samtidigt skulle vi kunna få osäkra tillstånds övergångar (Race condition, Hazard)



Exempel: Försöker vi gå från tillstånd A till tillstånd D (insignal ändras från 00 ->11) och signalerna inter är EXAKT synkroniserade blir insignalen (00->01->11) eller (00->10->11) hamnar vi antingen i tillstånd E eller F. I en verklig implementering är inga signaler exakt synkroniserade, vi kan alltså inte garantera att vi kommer till tillstånd D.

Rep. Asynkrona Sekvensnät


Samma sak på tabellform:

Vi kan inte garantera att vi kan komma till detta tillstånd

Pres state	Next State			
	X=00	01	10	11
A	A	B	C	-
B	x	B	-	E
C	x	-	C	F


Stabila tillstånd

 x ej definierade av tillståndsgrafan (don't care)



Exempel: Försöker vi gå från tillstånd A till tillstånd D (insignal ändras från 00 ->11) och signalerna inter är EXAKT synkroniserade blir insignalen (00->01->11) eller (00->10->11) hamnar vi antingen i tillstånd E eller F. I en verklig implementering är inga signaler exakt synkroniserade, vi kan alltså inte garantera att vi kommer till tillsånd D.

Rep. Tillståndsminimering

 

Två tillstånd kan vara ekvivalenta och minimeras.

Minimera för att förenkla tillståndsmaskinen

Ex: Tillstånd C och F kan minimeras, eftersom godis skall matas ut om en dime matas in i automaten oberoende av tidigare tillstånd



Hasard: Spikar på signalvärden




- När man konstruerar asynkrona kretsar så kan det hända att man får spikar (glitches) på signalvärden
- Detta beror på att olika signalvägar har olika fördröjningstider
- Fenomenet kallas för *hasard* (hazard) och kan elimineras med noggrann konstruktion

Snabbfråga

  
Vilket tidsdigaram motsvarar bäst den signal som genereras av följande grindnät vid stigande flank?



Alt: A

 

Alt: B


 


Alt: C




Snabbfråga

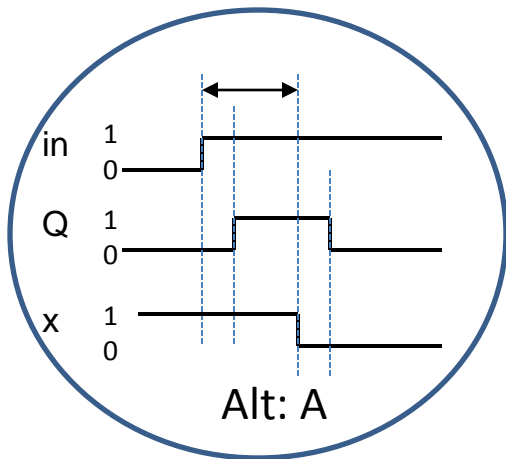 
Vilket tidsdigaram motsvarar bäst den signal som genereras av följande grindnät vid stigande flank?



Alt: A

 

Alt: B

 


Alt: C

PGA fördröjning i inverterare blir båda ingångarna till AND grinden 1 ett kort tag


Alt C tar ej hänsyn till fördröjning i AND grind




Olika typer av Hasard

 


Statisk 1 \rightarrow 1

 

Statisk 0 \rightarrow 0

 


Dynamisk 1 \rightarrow 0

 

Dynamisk 0 \rightarrow 1

Exempel på möjliga problem

 


ATLAS particle detector

Problem:


Om grindnätet genererar spikar kommer räknaren visa felaktigt antal detekterade partiklar

I askynkrona sekvensnät måste vi undvika hazard


Statisk Hasard

 

Statisk 1 \rightarrow 1

 


Statisk 0 \rightarrow 0

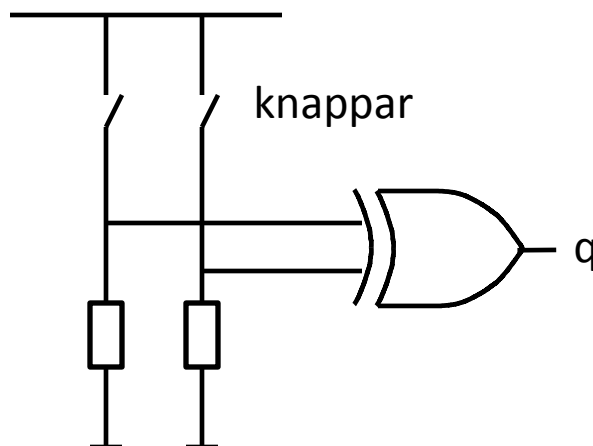

*Exempel:
Trycker vi ned
båda knapparna
genereras alltid en kort
puls på utgången eftersom
vi inte kan trycka ned knapparna
EXAKT samtidigt*


Exempel Statisk Hasard

 - Hasard kan uppträda vid nedanstående krest om vid övergången av $x_3x_2x_1$ från 111 => 110




$$f = x_1x_2 + \bar{x}_1x_3$$

Tidsdiagram

 

$$f = x_1x_2 + \bar{x}_1x_3$$

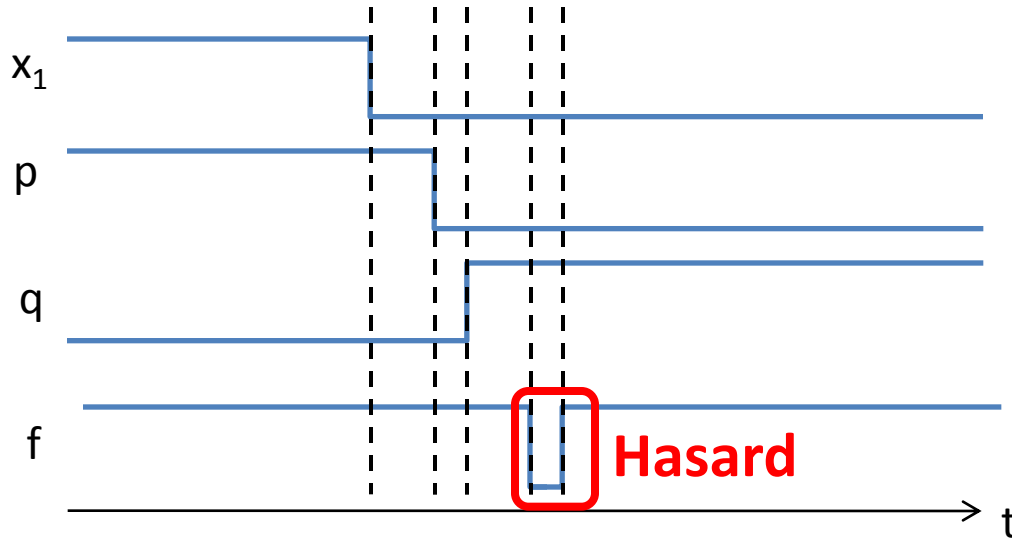



$x_3 \backslash x_1x_2$	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	

Hur undviker man statistisk Hasard?



- Möjligheten för statistisk hasard finns om två intilliggande 1:or inte är täckta med en egen produkter i Sum of Products
- Därmed kan man ta bort risken för statistisk hazard genom att lägga till en inringningar så att alla intilliggande 1:or är täckta med en egen inringning

Hasardfri krets (SOP)

  

Hasard-Cover


	$x_1 x_2$			
x_3	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	

$$f = x_1 x_2 + \bar{x}_1 x_3 + x_2 x_3$$


- Har man en Product of Sums (POS)-implementering så måste man se till att man alla bredvidliggande 0:or är täckta av en egen produktterm

Dynamisk Hasard

 - En dynamisk hasard orsaker flera spikar på utgången
- En dynamisk hasard orsakas av kretsens struktur



Dynamisk 1 \rightarrow 0

 

Dynamisk 0 \rightarrow 1


- Följande ekvation osaker ingen hasard om man implementera det som AND-OR-struktur

$$f = x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_3 x_4 + x_1 x_4$$


- Dynamisk hasard kan undvikas med två-nivåslöslig
- Man måste vid minimering se till att kretsen är fri från statisk hasard, då finns det inte heller en dynamisk hasard!

Snabbfråga

 
Vilket/vilka av följande grindnät kan ge upphov till hazard då x ändras ?



Alt: B

 

Alt: A

 


Alt: C




Snabbfråga

 
Vilket/vilka av följande grindnät kan ge upphov till hazard då x ändras ?



Alt: B

 

Alt: A

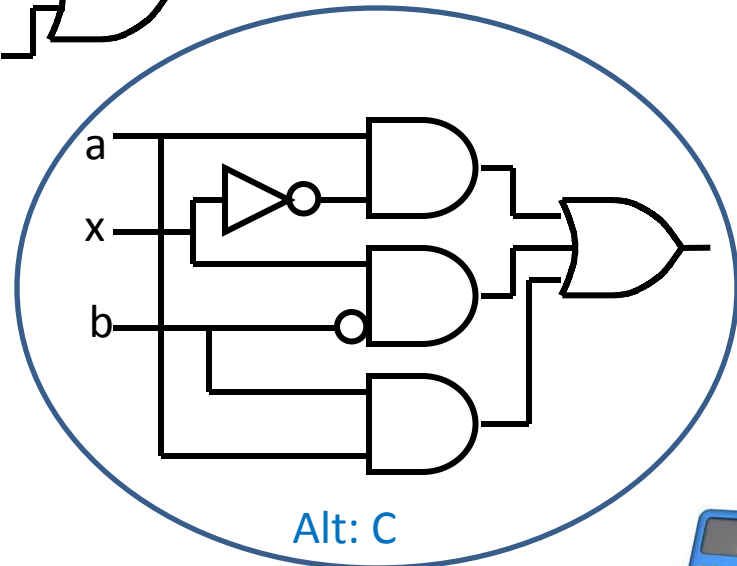

Alt: C

Risk för hazard då $a=1$ och $b=0$
Den extra grinden täcker
inte detta fall (utan $a=1$ och $b=1$)




När ska man tänker på hasard?




- I ett *asynkront sekvensnät* måste avkodaren för nästa-tillstånd vara hasardfri!
 - Annars kan man hamnar i ett inkorrekt tillstånd
- För *kombinatoriska kretsar* är hasard inte viktigt eftersom utgången kommer efter ett kort tag stabiliserar sig
- I ett *synkront sekvensnät* är hasard inget problem, så länge man respekterar setup- och hold-tider (under dessa tider får hasard inte uppträda!)


Undvik Hasard!

 


Statisk 1 \rightarrow 1

 

Statisk 0 \rightarrow 0

 

Dynamisk 1 \rightarrow 0

 


Dynamisk 0 \rightarrow 1


Statisk hasard
orsakas av
utelämnade prim-
implikanter

Dynamisk hasard kan
uppstå när man
implementera kretsar
med flernivåslogik.
Två-
nivåslogikkretsar
som är fria från
statisk hasard är
också fria från
dynamisk hasard.

Exempel på önskvärd hazard

 


 Exempel: Kommunikation med Pulsad Ultra Wideband




Chipfoto

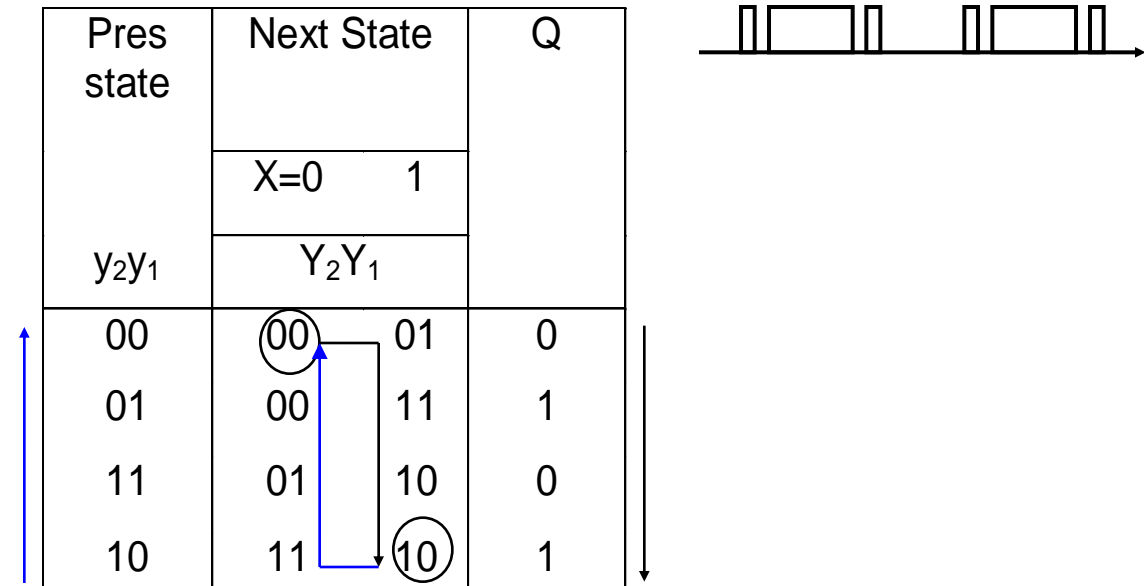Spikar på utgången i ett asynkront sekvensnät



Man kan få utgångsspikar i ett asynkront sekvensnät när man byter från ett stabilt tillstånd till ett annat genom att passerar flera instabila tillstånd (Fenomenet är ingen hasard!).


Metastabilitet

 


Om Clk och D slår om samtidigt, vilket värde får då Q?

Metastabilitet (forts.)

 - Denna instabilitet varar tills transistorerna i återkopplingen behagar gå åt ena eller andra hållet – men det kan ta tid, och tiden beror bla på hur nära $V_{DD}/2$ som låsningen skedde.
- Man kan likna situationen vid en boll som ligger på toppen en kulle eller en penna som balanserar på sin spets. Minsta störning kommer att få bollen eller pennan att falla åt ena eller andra hållet.




 Om Clk och D switchar samtidigt, vilket värde får då Q?




På vilken sida kommer bollen att trilla ner?

Inverterarens överföringsfunktion

 


För att förstå metastabilitet krävs att grindar analyseras som analoga byggblock

Om metastabilitet...

 

För att förstå vad metastabilitet innebär så kan vi tänka oss att insignalen D till latches är väldigt belastad och därmed slår om mycket långsamt i förhållande till klockan. Antag vidare att klock-signalen C slår om precis när D är vid $V_{DD}/2$. Då låser sig latches vid det spänningsvärde som råkar finnas på D. Efter en tid slår latches om till antingen '1' eller '0'.



Exempel Setup and Hold time

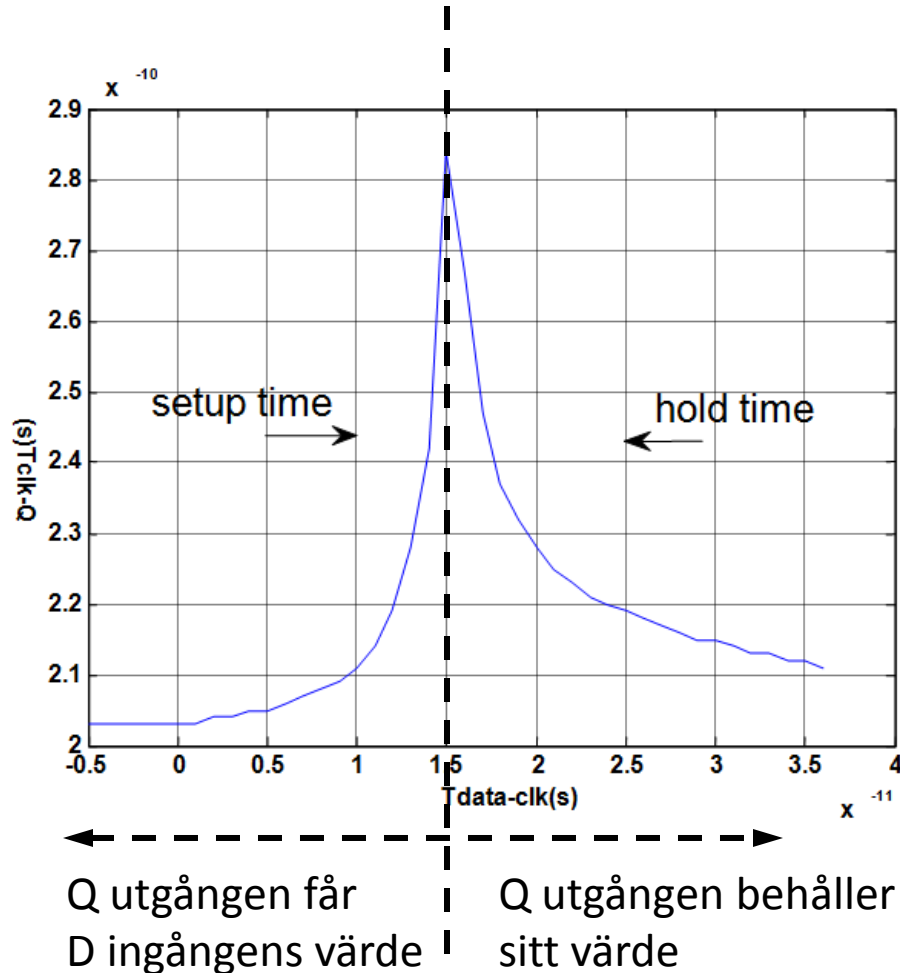

Utgången stabiliseras alltid till ett logiskt värde, men det tar längre tid om setup och hold time är litet.

På grund av process variationer är det också osäkert exakt vid vilken tidpunkt övergången mellan setup och hold sker.

Exempel: Time to Digital converter

  


Exempel vågform

*Används för att detektera
tidsskillnad mellan två
signaler, tex vid
frekvenslösning
och i avståndsmätning*

Setup and Hold time (= metastabilitets-skydd)



 - För att undvika samtidigt omslag/switchning, så måste setup and hold times garanteras:




Setup time är den tid D måste vara stabil innan Clk ändrar värde
Hold time är den tid D måste vara stabil efter Clk har ändrat värde

Om Setup and Hold times är uppfyllda, så kommer vippan (Flip-flop) att garanterat bete sig snällt/deterministiskt!

- Dessvärre kan vi inte alltid garantera att en ingång är stabil under hela setup- och hold-tiden
- Antag att du kopplar in en tryckknapp på D-ingången av en vippra
 - Användaren kan trycker knappen när som helst, även under setup- och hold-tiden!
 - Risken är att vippan hamnar i ett metastabilt tillstånd!

Synkronisering av asynkrona utgångar

 
- För att synkronisera asynkrona ingångar använder man en extra vippa på ingången
- Den första vippans utgång (A) kan hamnar i ett metastabilt läge
- Men om klockperioden är tillräckligt lång, så kommer den att stabiliseras innan nästa klockflank, så att B inte hamnar i ett metastabilt läge!



- **Konstruktion av set-dominant SR-latch**
- **Specifikation**
 - Konstruktionen är en speciell typ av SR-latch (det finns *inte* ett förbjudet läge 11)
 - Om S och R är 1 så går latchesen i SET-läge ($Q = 1$)
 - Latchesen kan först gå till RESET-läge om
 1. både S och R först sätts till $S=0$ och $R=0$ ($Q = 1$)
 2. R aktiveras ($S = 0, R = 1$) $\rightarrow Q = 0$!

Källa: “Fletcher: Engineering Approach to Digital Design”, Prentice-Hall, 1980. Exempel 10.5 (pp 670).

Repris: SR-latch

 

(a) Circuit


S	R	Q _a	Q _b
0	0	0/1	1/0 (no change)
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

(b) Truth table

Förbjuden
insignal $S=R=1$
 $Q_a \neq \bar{Q}_b$


Så länge man **undviker** insignalen $S = R = 1$ (= förbjudet tillstånd) kommer utgångarna Q_a och Q_b att vara varandras inverser. Man kan då använda symbolen till höger.

SR-Latch

 

Tar man signaler från låskretsar finns det således alltid inverser att tillgå!

Mer problem med SR-latchen

 

(a) Circuit



S	R	Q _a	Q _b	
0	0	0/1	1/0	(no change)
0	1	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	0	

(b) Truth table



Om man går från $SR = 11$ till $SR = 00$ är det en **dubbeländring** som krävs av signalerna. Därför hamnar vi antingen i $Q = 0$ eller i $Q = 1$ ingen kan veta!

- Detta är ytterligare ett skäl till att förbjuda $SR = 11$.

Önskat beteende

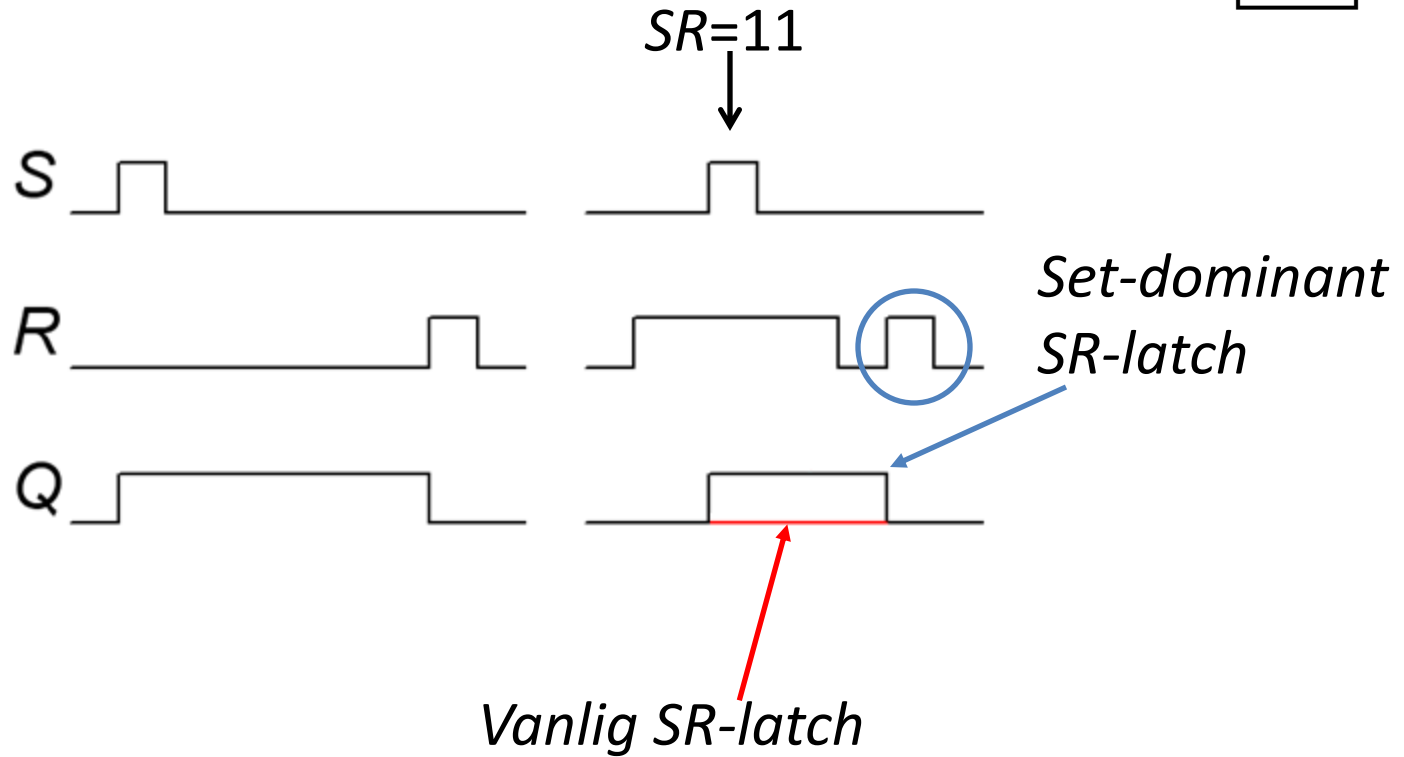 

SET-dominant SR-latch

  


$SR(Q\bar{Q})$

	00	01	11	10	Q	\bar{Q}
<i>a</i>	a	<i>d</i>	–	<i>b</i>	1	0
<i>b</i>	<i>a</i>	–	<i>e</i>	b	1	0
<i>c</i>	c	<i>d</i>	–	<i>b</i>	0	1
<i>d</i>	<i>c</i>	d	<i>e</i>	–	0	1
<i>e</i>	–	<i>f</i>	e	<i>b</i>	1	0
<i>f</i>	<i>a</i>	f	<i>e</i>	–	1	0

Tillståndet **e** tar "hand om" fallet $SR = 11$

Kompatibilitet

 

a (10) b (10) c (01) d (01) e (10) f (10)


● ● ● ● ● ●

$SR(Q\bar{Q})$

	00	01	11	10	Q	\bar{Q}
a	\textcircled{a}	d	-	b	1	0
b	a	-	e	\textcircled{b}	1	0
c	\textcircled{c}	d	-	b	0	1
d	c	\textcircled{d}	e	-	0	1
e	-	f	\textcircled{e}	b	1	0
f	a	\textcircled{f}	e	-	1	0

Det finns inga ekvivalenta tillstånd, finns det några Moore-kompatibla tillstånd ... ?

Kompatibilitet

 

$SR(Q\bar{Q})$

	00	01	11	10	Q	\bar{Q}
a	(a) d - b	1	0			
b	a - e (b)	1	0			
c	(c) d - b	0	1			
d	c (d) e -	0	1			
e	- f (e) b	1	0			
f	a (f) e -	1	0			

a (10) **b** (10) **c** (01) **d** (01) **e** (10) **f** (10)

Många valmöjligheter ...

a(10): ad-b

b(10): a-eb

b(10): a-eb f(10):

afe-

c(01): cd-b

d(01): cde-

b(10): a-eb



e(10): -feb

e(10): -feb f(10):

afe-

Kompatibilitetsgraf

Många valmöjligheter ...

  

		$SR(00)$				Q	\bar{Q}
		00	01	11	10		
a	(a)	d	-	b	1	0	
b	a	-	e	(b)	1	0	
c	(c)	d	-	b	0	1	
d	c	(d)	e	-	0	1	
e	-	f	(e)	b	1	0	
f	a	(f)	e	-	1	0	

Nya beteckningar
 a (ab), e (ef), c (cd)

Tre tillstånd kräver
 två tillståndsvariabler
 Y_2 och Y_1

$SR(00)$


		$SR(00)$				Q	\bar{Q}
		00	01	11	10		
a	(a)	c	e	(a)	1	0	
c	(c)	(c)	e	a	0	1	
e	a	(e)	(e)	a	1	0	
-	-	-	-	-	-	-	

Reducerad flödestabell

Tillståndskodning

$SR(Q\bar{Q})$

	00	01	11	10	Q	\bar{Q}
a	a	c	e	a	1	0
c	c	c	e	a	0	1
e	a	e	e	a	1	0
-	-	-	-	-	-	-

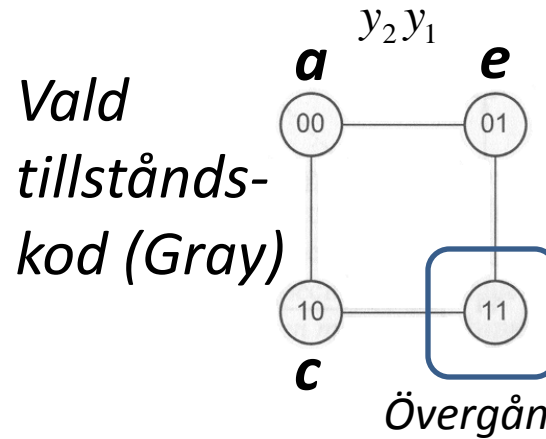

Utgångsavkodning

a, e	$Q = 1$
c	$Q = 0$
Q	$= \bar{y}_2$

SR $Y_2 Y_1$

$y_2 \backslash y_1$	00	01	11	10
0	0 a	1 c	3 e	2 a
0	4 a	5 e	7 e	6 a
1	12 -	13 -	15 ?	14 -
1	8 c	9 c	11 e	10 a

Blue arrows indicate transitions from state 11 to 10 and 11 to 01.

SR $Y_2 Y_1$

$y_2 \backslash y_1$	00	01	11	10
0	0 00	1 10	3 01	2 00
0	4 00	5 01	7 01	6 00
1	12 -	13 -	15 01	14 -
1	8 10	9 10	11 11	10 00

Red arrow points to state 01 (15) and green arrow points to state 11 (11).

Från c till e krävs det en "dubbeländring" av $Y_2 Y_1$ detta ändras med hjälp av **övergångstillståndet** till två "enkeländringar"

Karnaughdiagram

SR		$Y_2 Y_1$			
		00	01	11	10
y_2	y_1	00	10	01	00
0	0	00	01	01	00
0	1	00	01	01	00
1	1	-	-	01	-
1	0	10	10	11	00

SR		Y_2			
		00	01	11	10
y_2	y_1	00	1	0	0
0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0
1	1	-	-	0	-
1	0	1	1	1	0


$$Y_2 = \bar{S}y_2 + \bar{S}R\bar{y}_1 + Ry_2\bar{y}_1$$

SR		Y_1			
		00	01	11	10
y_2	y_1	00	0	1	0
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	1	-	-	1	-
1	0	0	0	1	0


$$Y_1 = Ry_1 + SR$$

Hasardfria nät direkt!

Krets-schema

 
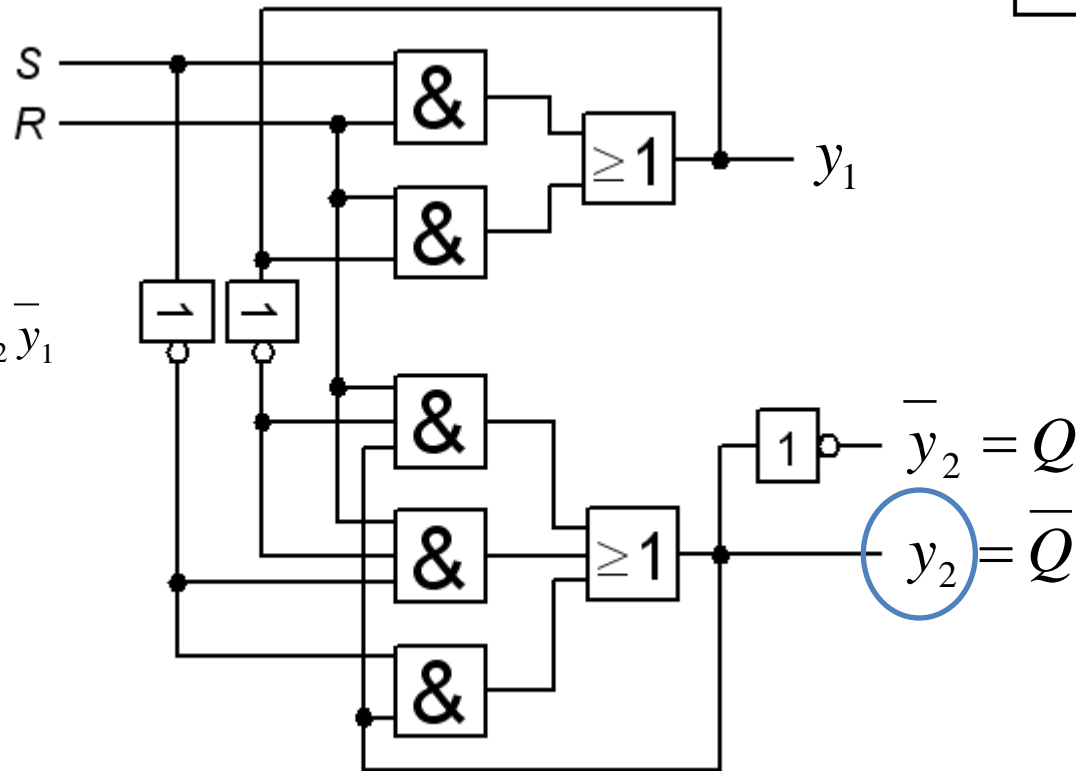
$$Y_2 = \bar{S}y_2 + \bar{S}R\bar{y}_1 + Ry_2\bar{y}_1$$
$$Y_1 = Ry_1 + SR$$



Här har vi vår "idiotsäkra" SR-låskrets!

Otur!

SR		Y ₂			
		00	01	11	10
y ₂	1	0	1	0	0
	0	4	5	7	6
y ₁	1	12	13	15	14
	0	8	9	11	10

Note: In the original image, the cells containing '1' (at (1,1), (0,1), (1,0), and (0,0) in the grid) are circled in green. A red arrow points to the '0' in cell (1,2) with the text 'Otur!'.

$$Y_2 = \bar{S}y_2 + \bar{S}R\bar{y}_1 + Ry_2\bar{y}_1$$

En annan lösning?

Förutom att lösa problemet med dubbeländringen, som vi redan löst, vill vi få så enkla nät som möjligt!

S R		$Y_2 Y_1$			
		00	01	11	10
y_2	0	0 00	1 10	3 11	2 10
	1	4 00	5 01	7 01	6 00
y_1	1	12 -	13 -	15 01	14 -
	0	8 10	9 10	11 11	10 00

- Vad händer om vi skriver 11 som instabilt tillstånd i ruta 3 (på ren spekulaton att detta kommer att ge oss ett enklare nät)?

Från 00 i ruta 2 till 11 i ruta 3 är en *ofarlig* dubbeländring. Blir det 01 hamnar man stabilt i **01**, blir det 10 går man till 11 och till sist stabilt till **01**.

Nya Karnaughdiagram

S R		$Y_2 Y_1$			
		00	01	11	10
y_2	y_1	0	0	1	1
0	0	0	1	3	2
0	1	4	5	7	6
1	0	0	0	0	0
1	1	12	13	15	14
1	0	8	9	11	10
0	0	1	0	1	0

S R		Y_2			
		00	01	11	10
y_2	y_1	0	1	1	0
0	0	0	1	3	2
0	1	4	5	7	6
1	0	0	0	0	0
1	1	12	13	15	14
1	0	8	9	11	10
0	0	1	1	1	0

S R		Y_1			
		00	01	11	10
y_2	y_1	0	1	1	0
0	0	0	1	3	2
0	1	4	5	7	6
1	0	0	1	1	0
1	1	12	13	15	14
1	0	8	9	11	10
0	0	0	0	1	0


- Från 00 till 11 är en *ofarlig* dubbeländring som till sist alltid leder till 01

$$Y_2 = \bar{S}y_2 + R\bar{y}_1$$

$$Y_1 = Ry_1 + SR$$


Enklare nät! Vi introducerade en icke-kritisk Hasard och det gav oss större hoptagningar och ett enklare nät!

Idiotsäker och kompakt

 

$$Y_2 = \bar{S}y_2 + R\bar{y}_1$$

$$Y_1 = Ry_1 + SR$$

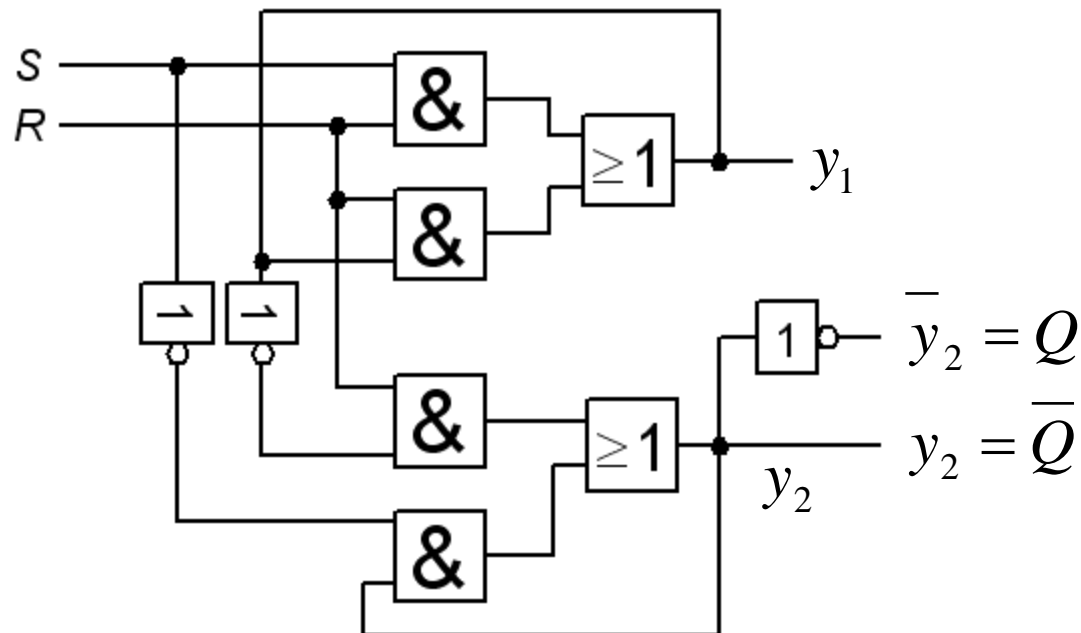

- Asynkrona tillståndsmaskiner
 - Bygger på analys av återkopplade kombinatoriska nät
 - Alla vippor och latchar är asynkrona tillståndsmaskiner
- En liknande teori som för synkrona tillståndsmaskiner kan appliceras
 - Bara en ingång eller tillståndsvariabel kan ändras åt gången!
 - Man får även ta hänsyn till kapplöpningsproblem

Sammanfattning



- Race conditions and Hazards
- Static and dynamic hazards
- Metastability