

# Spänningsaggregatet

VOLTAGE

ratt för att ställa in konstant spänning  
Grov och fininställningsratt




Knappar för att välja visning av spänning eller ström

Voltage/Amps

C.V. Continuous Voltage. Lysdiod som indikerar att aggregatet arbetar som spänningsgenerator.

+ och - pol

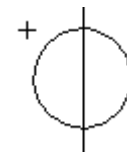( GND är för att ansluta plåthöljet till +/- för att undertrycka störningar ).




# Spänningsaggregatet
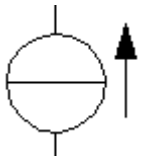
## CURRENT

ratt för att ställa in strömbegränsning  
Grov och fininställningsratt

C.C. Continuous Current.  
Lysdiod som indikerar att aggregatet arbetar som strömgenerator.





För att ställa in strömbegränsningen visar man Amps och kortsluter spänningspolerna.

Den inställda strömmen blir då den högsta ström som kan förekomma.


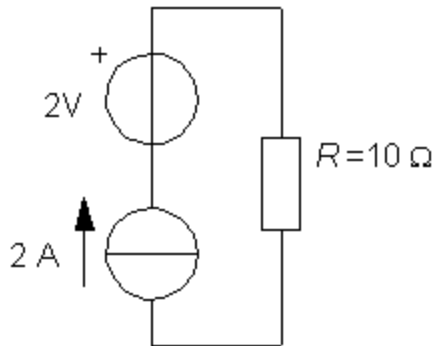
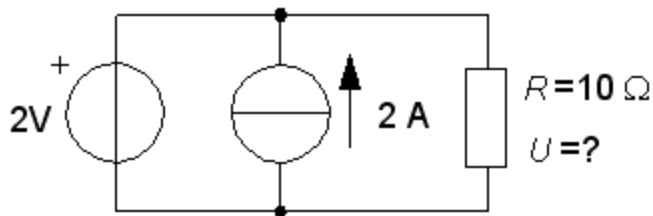
# Emk och strömgenerator

Vilket värde får  $U$  i dessa idealiserade och vanligtvis verklighetsfrämmande kretsar.




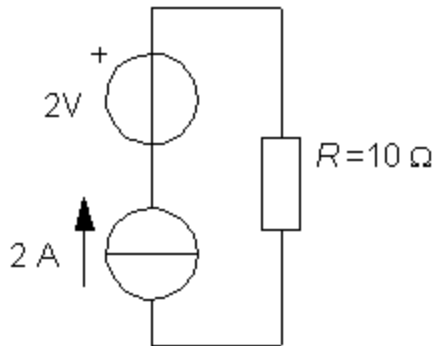
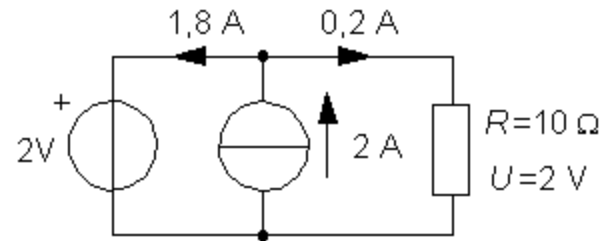
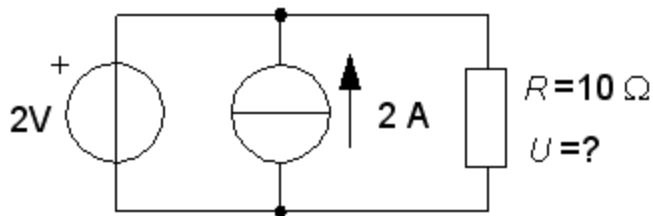
# Emk och strömgenerator

Vilket värde får  $U$  i dessa idealiserade och vanligtvis verklighetsfrämmande kretsar.



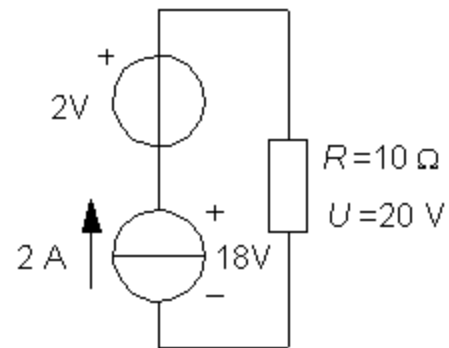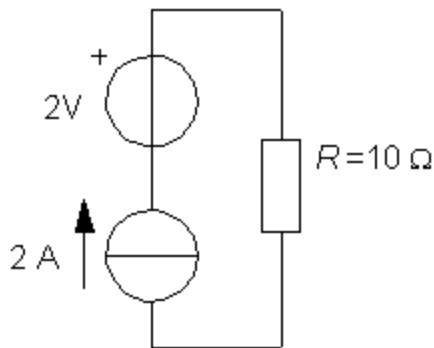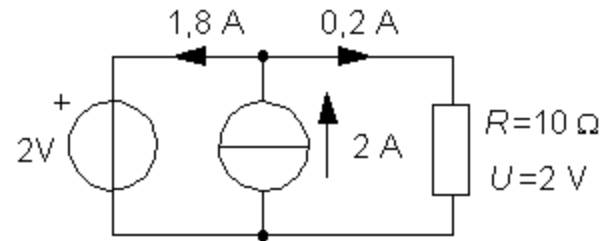
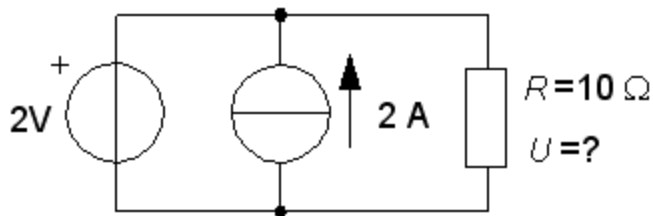
# Emk och strömgenerator

Vilket värde får  $U$  i dessa idealiserade och vanligtvis verklighetsfrämmande kretsar.




William Sandqvist [william@kth.se](mailto:william@kth.se)

# Förenkla ...

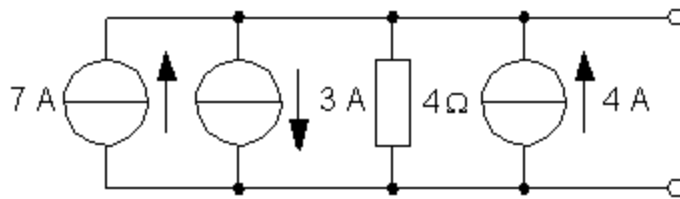
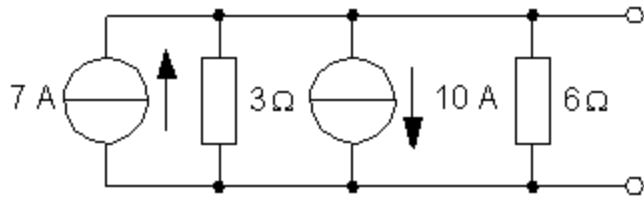


# Förenkla ...

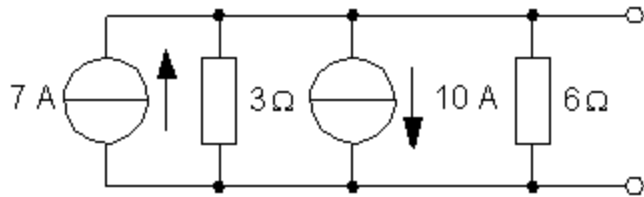


$$7 - 10 = -3$$

$$\frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2$$

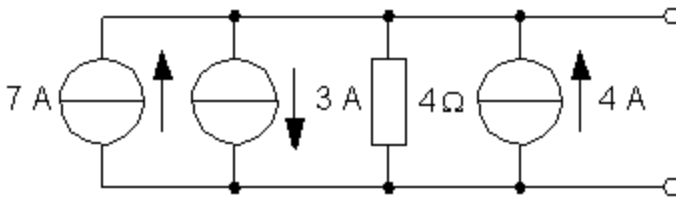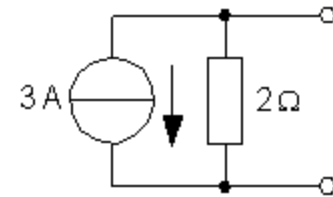






# Förenkla ...

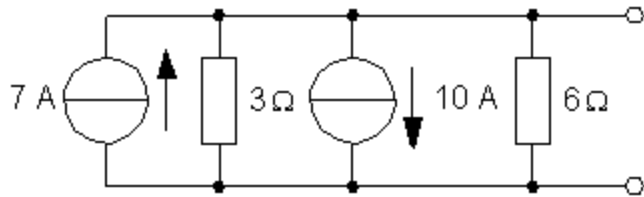

$$7 - 10 = -3$$


$$\frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2$$

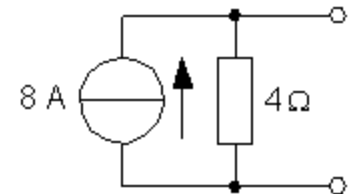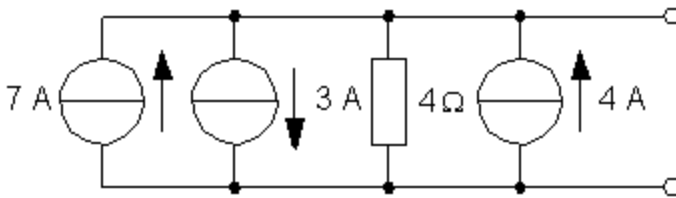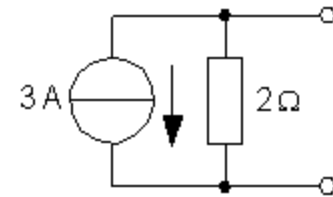

William Sandqvist [william@kth.se](mailto:william@kth.se)


# Tvåpolssatsen steg för steg ...

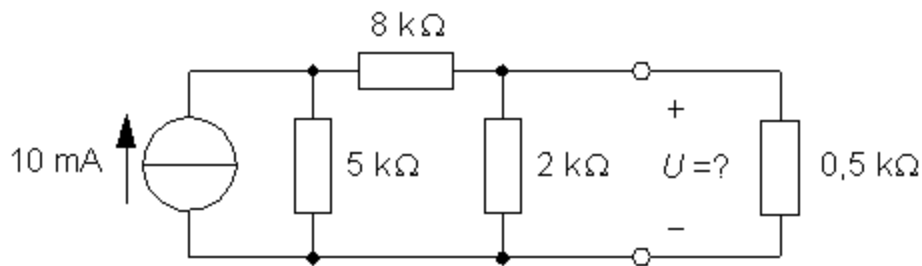(9.3)      Elektronikprefix [V] [k $\Omega$ ] [mA]




# Tvåpolssatsen steg för steg ...

(9.3) Elektronikprefix [V] [kΩ] [mA]

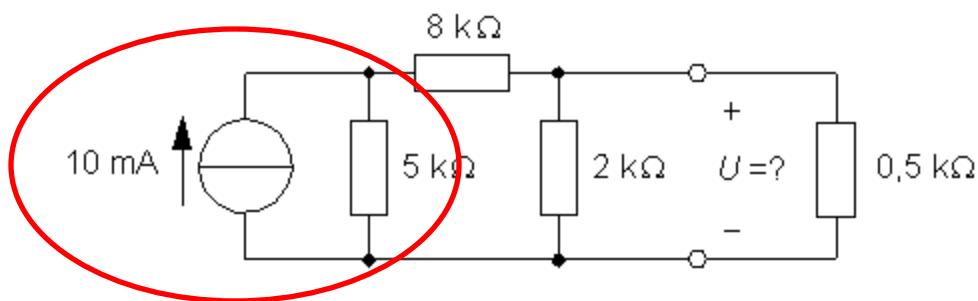


$$10 \cdot 5 = 50$$


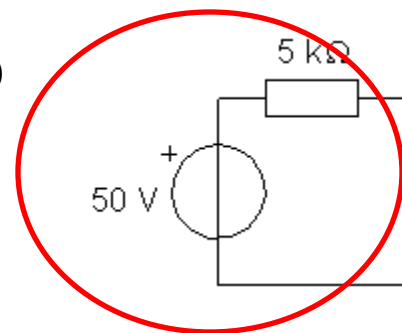


# Tvåpolssatsen steg för steg ...

(9.3) Elektronikprefix [V] [kΩ] [mA]

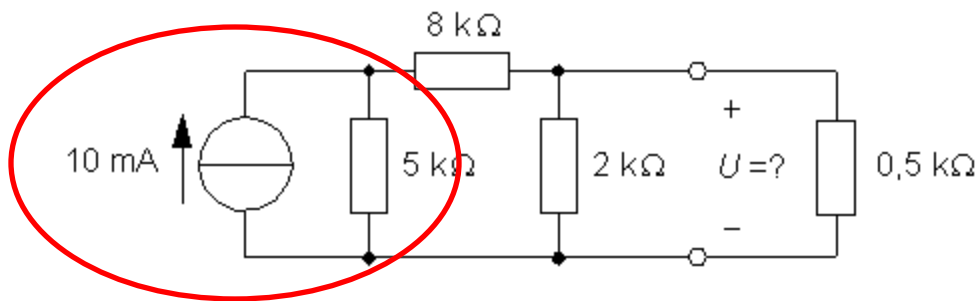


$$10 \cdot 5 = 50$$

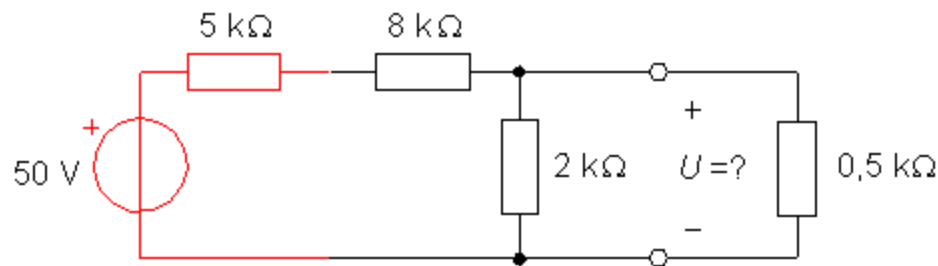
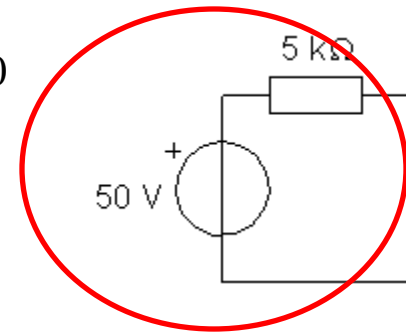


# Tvåpolssatsen steg för steg ...

(9.3) Elektronikprefix [V] [kΩ] [mA]

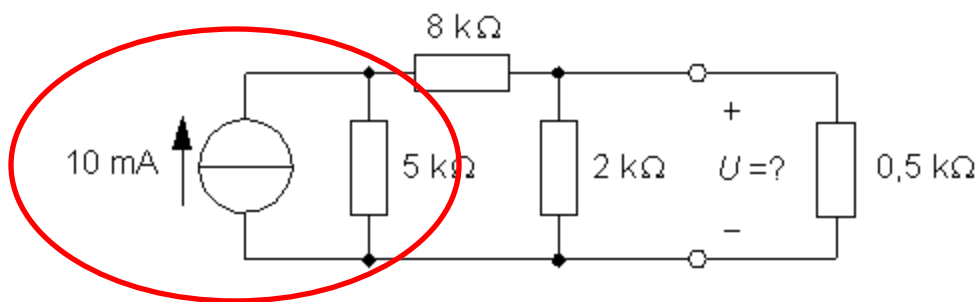


$$10 \cdot 5 = 50$$

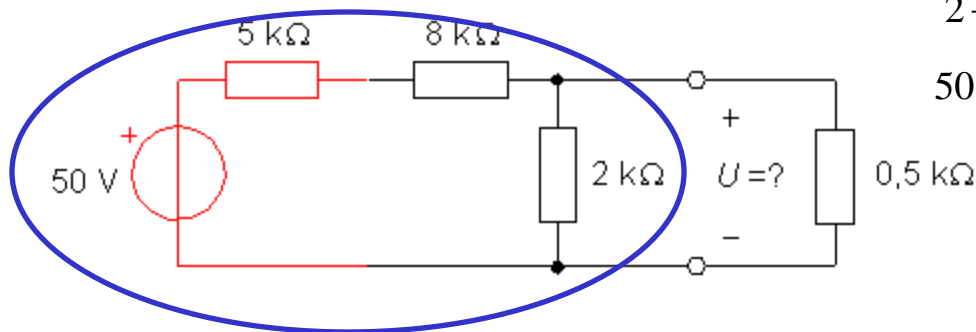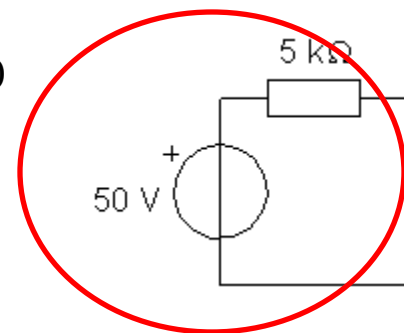


$$\frac{2 \cdot (5 + 8)}{2 + 5 + 8} = 1,73$$

$$50 \cdot \frac{2}{2 + 5 + 8} = 6,67$$

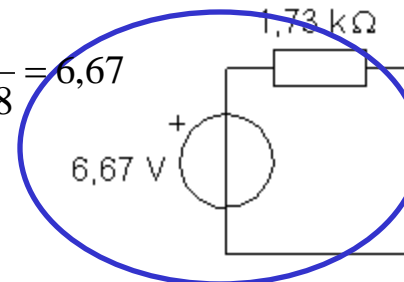

# Till sist ...

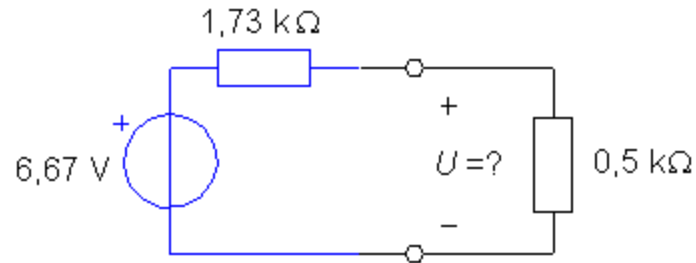


Spänningsdelningslagen:

$$U = 6,67 \cdot \frac{0,5}{0,5 + 1,73} = 1,49 \text{ V}$$

William Sandqvist [william@kth.se](mailto:william@kth.se)




# (Wheatstonebryggans tvåpolsekvivalent)

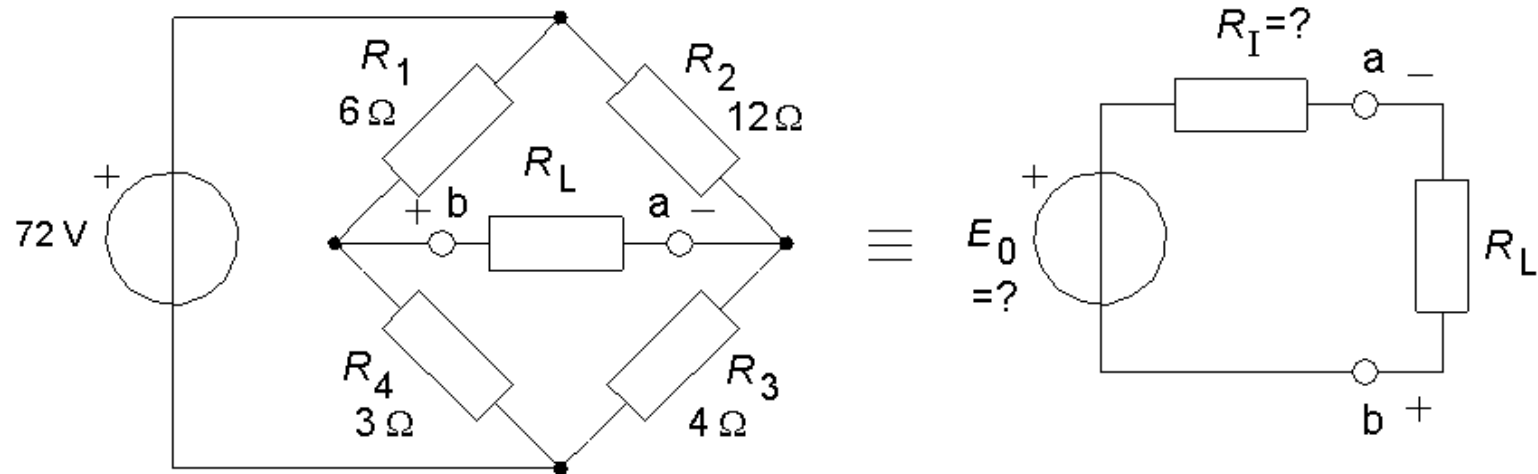


Bestäm Wheatstonebryggans tvåpolsekvivalent.

( Bestäm  $R_I$  )

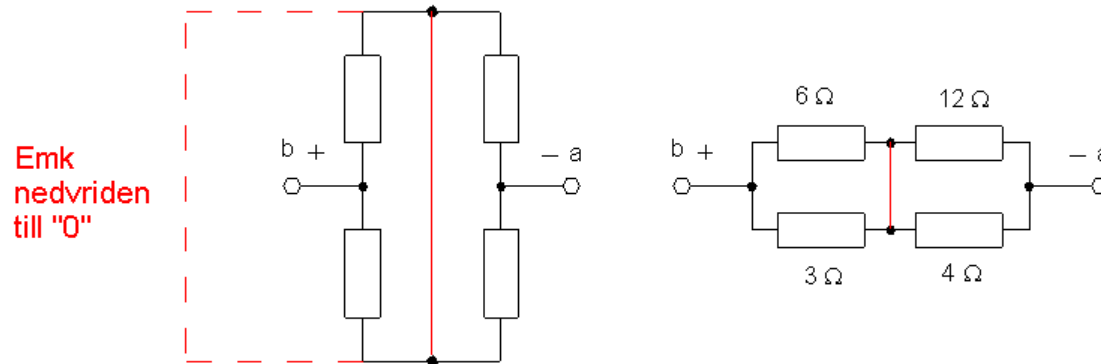

$$R_I = \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} + \frac{12 \cdot 4}{12 + 4} = 5 \Omega$$

( Bestäm  $E_0$  )

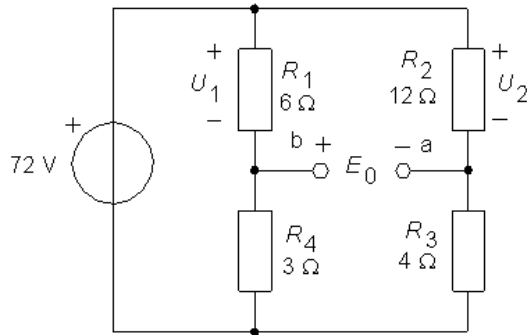


$$U_1 = 72 \cdot \frac{6}{6+3} = 48$$

$$U_2 = 72 \cdot \frac{12}{12+4} = 54$$

$$E_0 = 54 - 48 = 6 \text{ V}$$

# Bestäm $E_0$


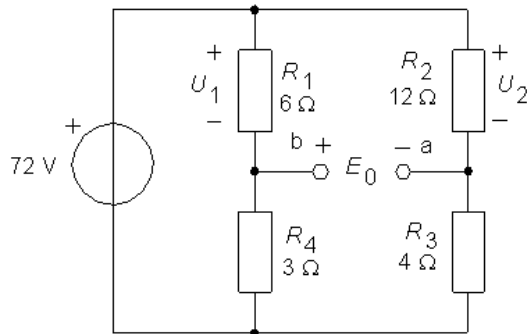


$$U_1 = 72 \cdot \frac{6}{6+3} = 48$$

$$U_2 = 72 \cdot \frac{12}{12+4} = 54$$


$$E_0 = 54 - 48 = 6 \text{ V}$$

*Klart!*

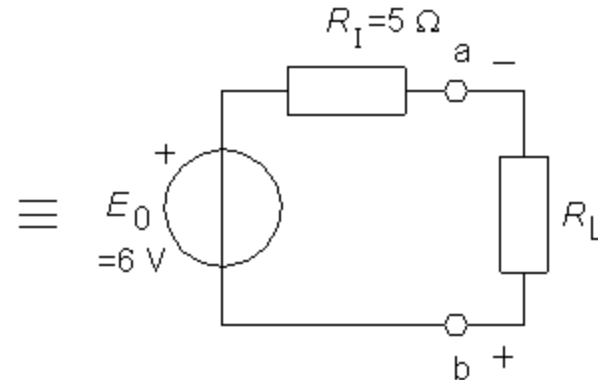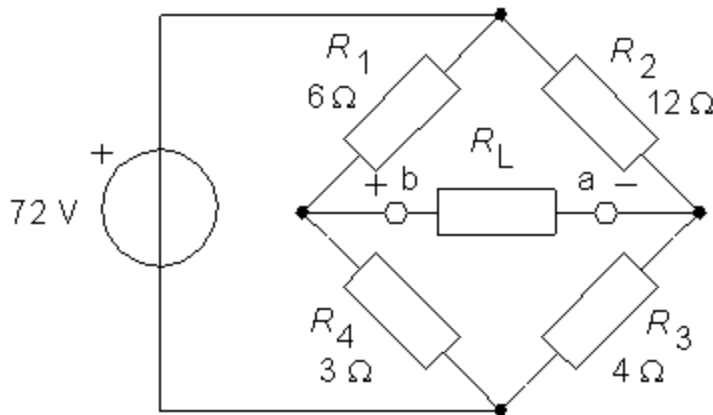


William Sandqvist [william@kth.se](mailto:william@kth.se)


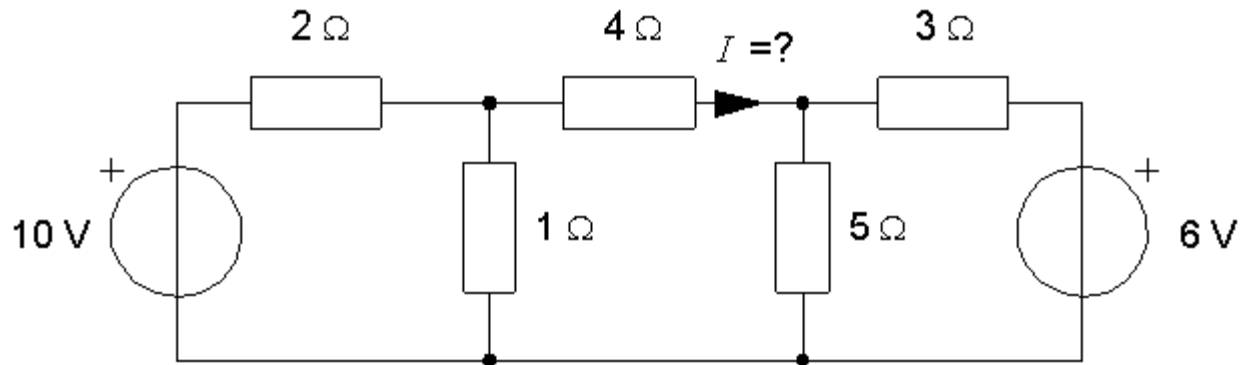
# Tvåpolssatsen (i stället för maskanalys)!


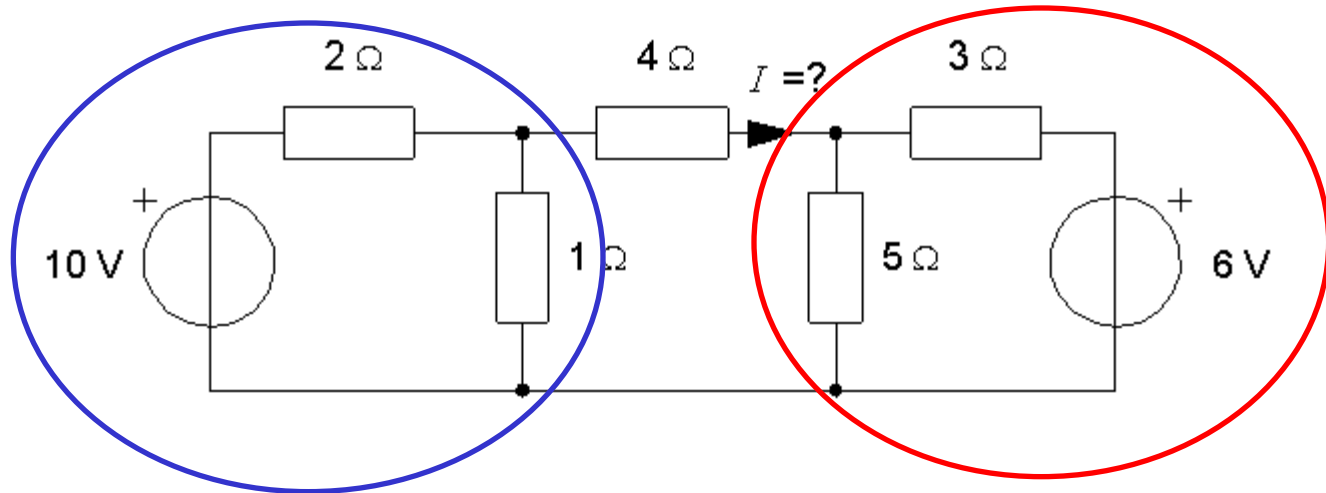
# Tvåpolssatsen (i stället för maskanalys)!




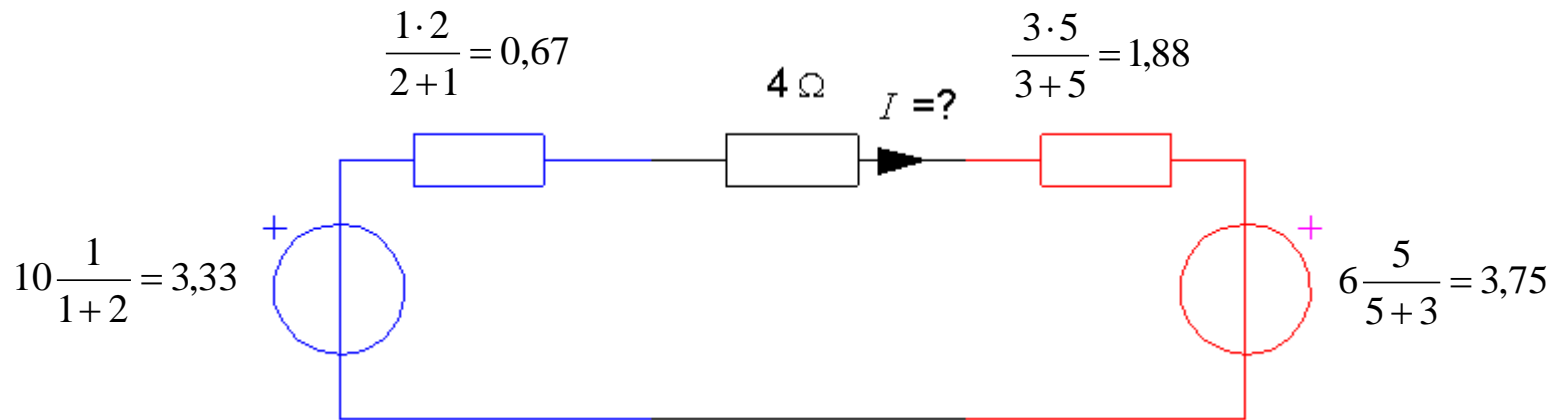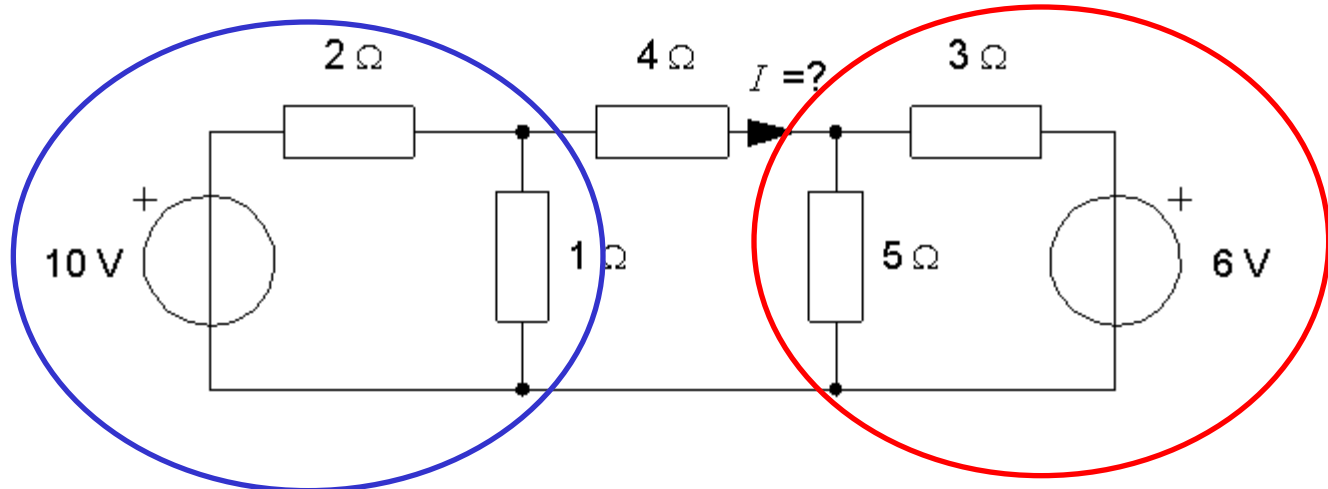
# Tvåpolssatsen (i stället för maskanalys)!




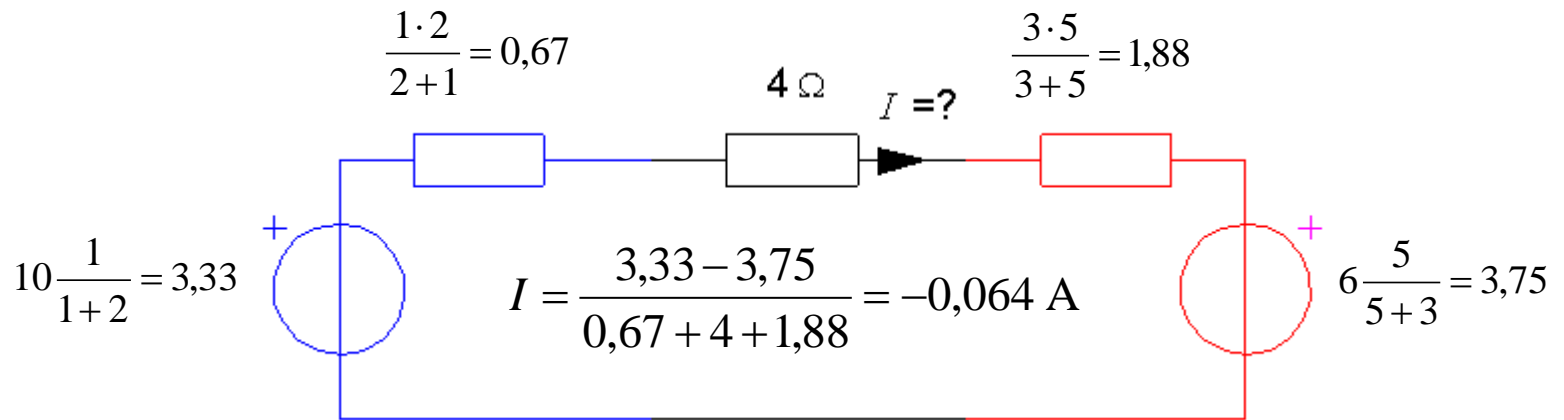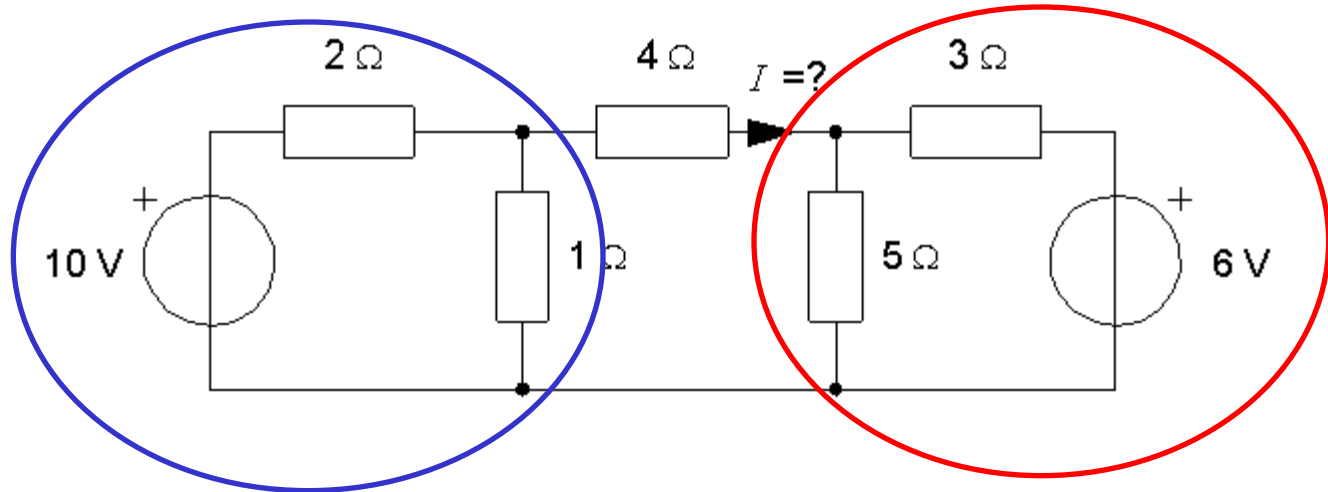
# Tvåpolssatsen (i stället för maskanalys)!



William Sandqvist [william@kth.se](mailto:william@kth.se)

# Ex. strömgenerator vid nodanalys

(8.2)


$$-I_1 - I_2 + 1 = 0 \quad I_1 + I_2 = 1$$

$$I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{U}{12}$$

$$I_1 = \frac{U - E}{R_1} = \frac{U - 24}{6}$$

$$1 = \frac{U}{12} + \frac{U - 24}{6} = \frac{2 \cdot U - 48 + U}{12} \quad \Leftrightarrow \quad 12 = 3 \cdot U - 48$$

$$U = 20 \text{ V}$$

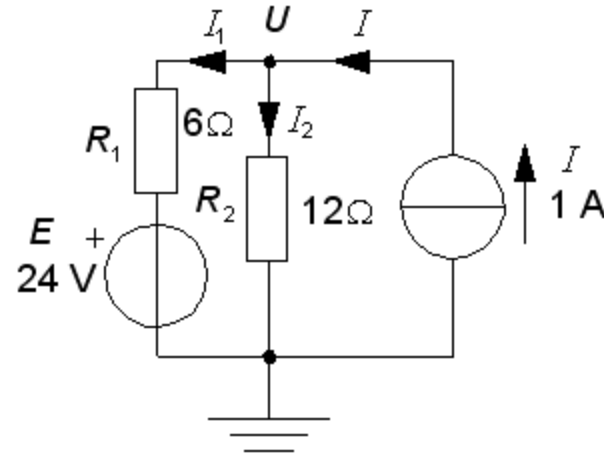


# Ex. nodanalys - strömmarna

$$I_2 = \frac{20}{12} = 1,67$$

$$I_1 = \frac{20 - 24}{6} = -0,67$$
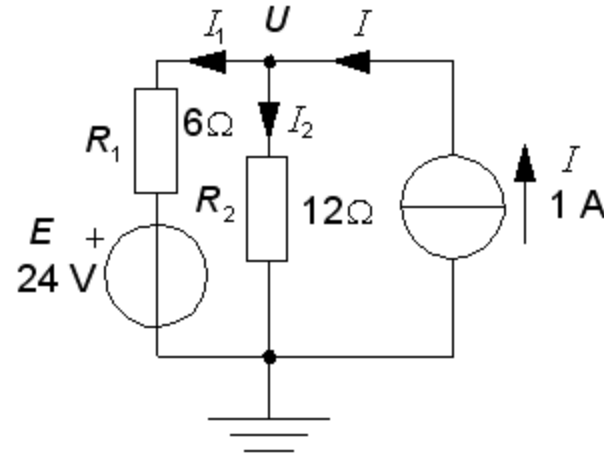
$$I_1 + I_2 = 1 \Rightarrow -0,67 + 1,67 = 1$$



William Sandqvist [william@kth.se](mailto:william@kth.se)