



# Skriftlig Tentamen

## IE1204 Digital Design

### 2020-10-16

Examiner/Examinator: Carl-Mikael Zetterling

Responsible teacher/Ansvarig lärare: Carl-Mikael Zetterling, 08-790 4344

#### Swedish/Svenska:

Tentamenstexten ska lämnas in när lösningarna lämnas in.

Inga tillåtna hjälpmedel utom linjal.

Examen består av två delar:

Del 1 har 16 uppgifter med max 1 poäng per uppgift som ska besvaras på "Answer Form".

Del 2 har 4 uppgifter med max 4 poäng per uppgift som ska besvaras på separat papper.

Lämna in båda delar samtidigt. Disponera tiden själv mellan delarna.

Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad.

Om slutsumman av tentan har halvpöäng avrundas det uppåt.

X = 1 om studenten har minst 8 poäng på del 1

Y = 1 om studenten har minst 16 poäng totalt

P = 1 om studenter får godkänt på tentamen

Fx = 1 om studenten kan godkännas efter en extra uppgift

X	Y	P	F <sub>X</sub>
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Totalt max 32 poäng på tentamen.

För godkänt krävs

**(minst 8 poäng på del 1) OCH (minst 16 poäng totalt)**

Fx om något villkor ej är uppfyllt med en poängs marginal.

**Betygskalan** för tentamen förutsatt att studenten har minst 8 poäng från del 1.

0-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-31	32
F	E	D	C	B	A	A+

Resultat meddelas inom tre veckor.

# Written Exam

## IE1204 Digital Design

### 2020-10-16

---

Examiner/Examinator: Carl-Mikael Zetterling

Responsible teacher/Ansvarig lärare: Carl-Mikael Zetterling, 08-790 4344

#### English:

The exam text should be handed in after the exam.

No aids allowed except ruler.

The exam consists of two parts:

Part 1 has 16 exercises for max 1 point per exercise to be answered on the "Answer Form".

Part 2 has 4 exercises for max 4 points per exercise, to be answered on a separate paper.

Hand in both parts at the same time. Plan the time yourself between the parts.

The exercises are not in order of difficulty.

If the total sum of the exam has half points this will be rounded up.

X = 1 if student has at least 8 points from part 1

Y = 1 if student has at least 16 points in total

P = 1 if student passes exam

Fx = 1 if a student can pass after an extra task

X	Y	P	Fx
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Total max of 32 points on the exam.

To pass the exam requires

**(at least 8 points from part 1) AND (at least 16 points in total)**

Fx if any condition is not fulfilled by one point's margin.

**Grades** are given as follows provided the student has at least 8 points from part 1..

0-15	16-18	19-21	22-24	25-27	28-31	32
F	E	D	C	B	A	A+

The result will be announced within three weeks.

## Del 1/Part 1, 1 point per exercise, fill in on “Answer Form”

### 1 Number Conversion

**Swedish:** Talet A är ett 8 bitars två-komplement kodat tal skrivet på hexadecimal form. Konvertera till ett decimalt tal och ta med tecknet.

**English:** The number A is an 8-bit binary (two’s complement) number in hexadecimal form. Convert to a decimal number with sign.

$$A = B_{16}$$

### 2 Addition

**Swedish:** A och B är 8 bitars två-komplement kodade tal. Beräkna  $A + B$  (binärt) och svara med ett 8 bitars två-komplement kodat tal. Tänk på att du kan kontrollera dina beräkningar med decimala tal.

**English:** A and B are 8-bit binary (two’s complement) numbers. Calculate  $A + B$  (binary) and answer with an 8-bit binary (two’s complement) number. You can check your calculations using decimal numbers.

$$A = 00111100_2$$

$$B = 00111001_2$$

### 3 Subtraction

**Swedish:** A och B är 8 bitars två-komplement kodade tal. Beräkna  $A - B$  (binärt) och svara med ett 8 bitars två-komplement kodat tal. Tänk på att du kan kontrollera dina beräkningar med decimala tal.

**English:** A and B are 8-bit binary (two’s complement) numbers. Calculate  $A - B$  (binary) and answer with an 8-bit binary (two’s complement) number. You can check your calculations using decimal numbers.


$$A = 00110110_2$$

$$B = 01001111_2$$
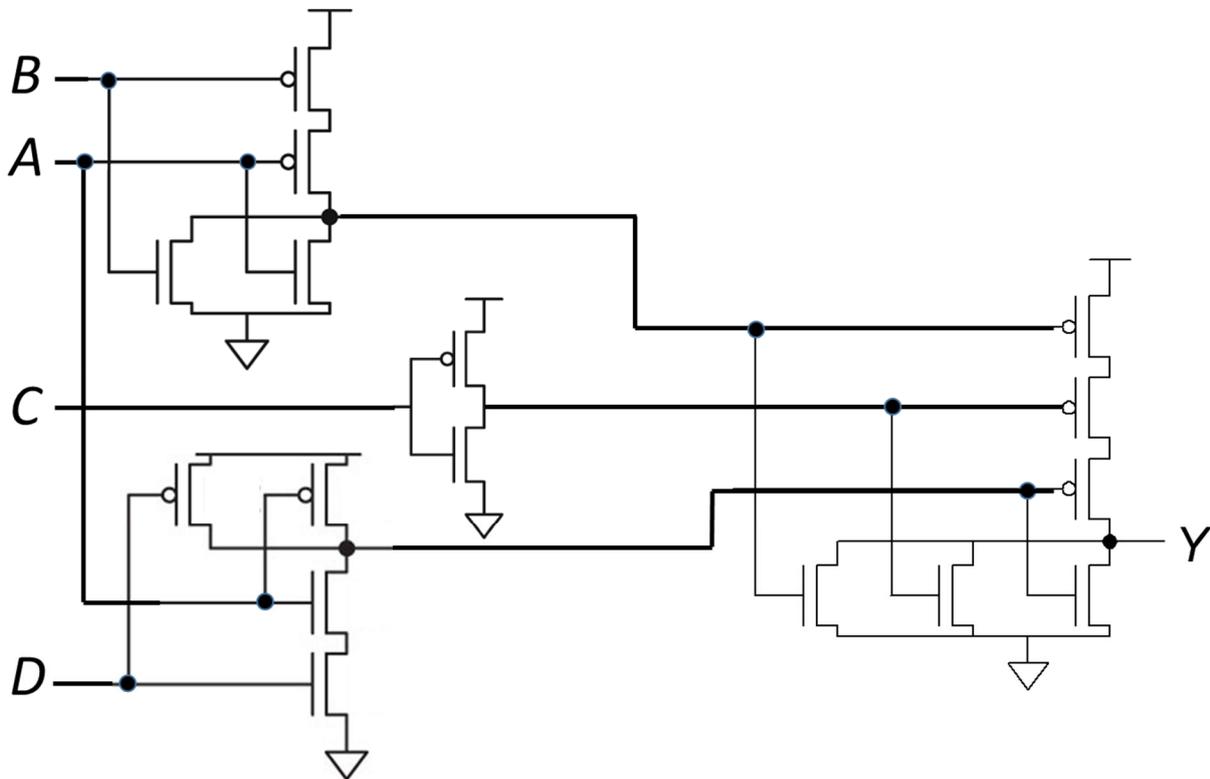
## 4 CMOS

**Swedish:** Bestäm den logiska funktionen  $Y = f(A, B, C)$  för CMOS-grindnätet. Förenkla så långt som möjligt.

**English:** Determine the logic function  $Y = f(A, B, C)$  for the CMOS-circuit. Simplify as much as possible.



## 5 SoP / PoS

**Swedish:** Ta fram booleskt uttryck på PoS form för sanningstabellen nedan.

**English:** Derive the Boolean expression in PoS form for the truth table below.

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

## 6 K-map

**Swedish:** Uttnyttja x = don't care.

Ta fram enklast möjliga booleska uttryck från K-map. Välj PoS eller SoP.

**English:** Use x = don't care.

Derive simplest possible Boolean expression from the K-map. Select PoS or SoP.


Y	CD 00	CD 01	CD 11	CD 10
AB 00	1	1	0	1
AB 01	X	1	0	0
AB 11	0	1	0	0
AB 10	X	0	0	0

## 7 MUX

**Swedish:** Använd en 4:1 MUX och valfria grindar eller 0 och 1 och gör en krets för K-map med CD som select-signaler. Skriv booleska uttryck eller rita grindar för varje radanslutning.

**English:** Use a 4:1 MUX and any logic gates or 0 or 1 to design a circuit for the K-map with CD as select signals. Write Boolean expressions or draw gates for each row connection.



Y	CD 00	CD 01	CD 11	CD 10
AB 00	1	1	0	1
AB 01	1	0	1	0
AB 11	1	1	1	0
AB 10	1	0	1	1

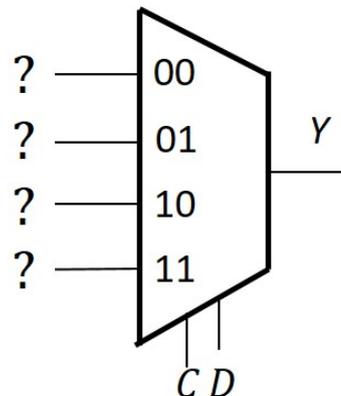
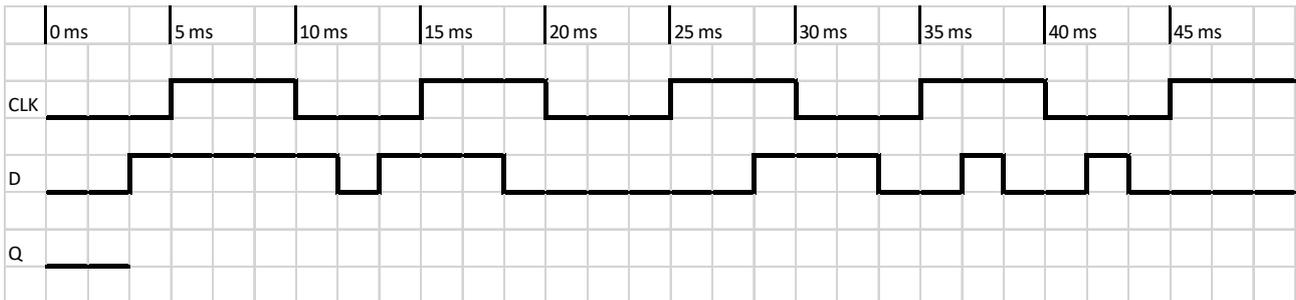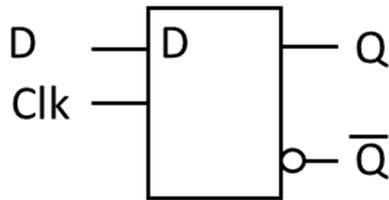
### 8 Timing diagram

**Swedish:** Rita tidsdiagram för D-latchen (D latch) i "Answer Form".



**English:** Draw the timing diagram for the D latch in the "Answer Form".


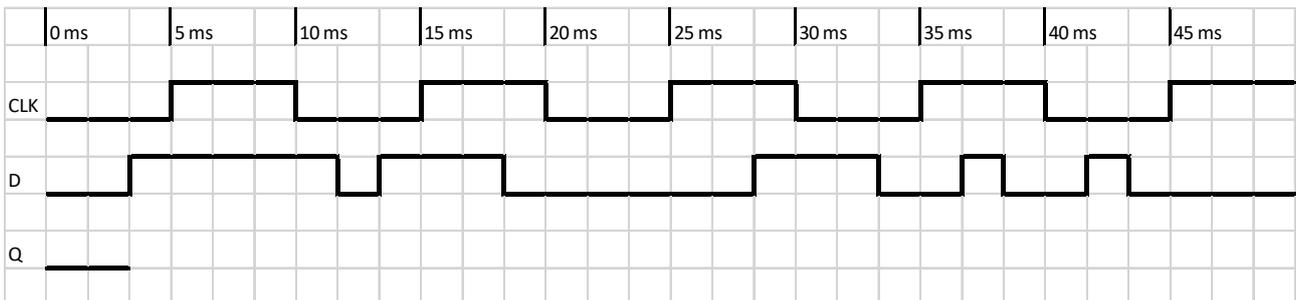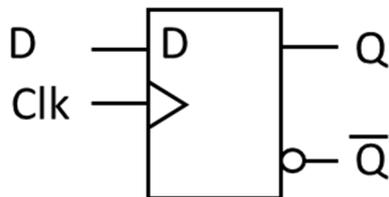
### 9 Timing diagram

**Swedish:** Rita tidsdiagram för D-vippan (D flip-flop) i "Answer Form".

**English:** Draw the timing diagram for the D flip-flop in the "Answer Form".



## 10 Setup and hold

**Swedish:** Analysera nedanstående tillståndsmaskin (FSM).  
Är setup- och hold-villkoren uppfyllda?

**English:** Analyze the state machine (FSM) below  
Are the setup and hold conditions fulfilled?

$$T_C = 250 \text{ ps}$$

Per Register

$$t_{pcq} = 50 \text{ ps}$$

$$t_{ccq} = 30 \text{ ps}$$


$$t_{\text{setup}} = 60 \text{ ps}$$

$$t_{\text{hold}} = 60 \text{ ps}$$

Per gate:

$$t_{pd} = 45 \text{ ps}$$

$$t_{cd} = 25 \text{ ps}$$

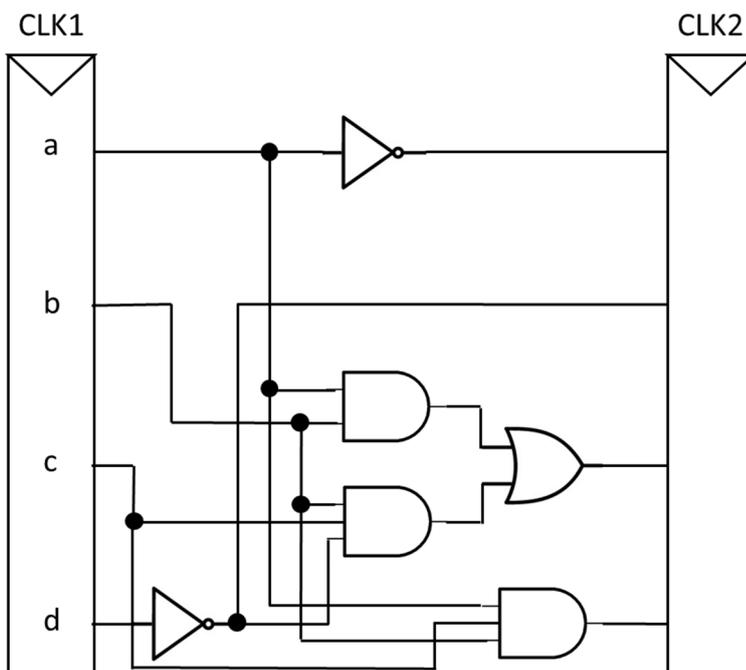

## 11 Hazard

**Swedish:** En asynkron tillståndsmaskin (ASM) har en K-map för nästa tillstånd nedan. Minimala primimplikanter är inringade. Vilka implikanter behöver läggas till för glitch/hazardfrihet? Svara med det Boolska uttrycket.

**English:** An asynchronous state machine (ASM) has a K-map for next state below. Minimal prime implicants are encircled. Which implicants need to be added to make it glitch/Hazard free? Answer with the Boolean expression.

Y	CD 00	CD 01	CD 11	CD 10
AB 00	0	0	1	0
AB 01	1	1	1	1
AB 11	1	1	0	0
AB 10	1	1	0	0

## 12 Multiplication

**Swedish:** A och B är 8 bitars två-komplement kodade tal. Beräkna  $A \times B$  (binärt) och svara med ett 16 bitars två-komplement kodat tal. Tänk på att du kan kontrollera dina beräkningar med decimala tal.

**English:** A and B are 8-bit binary (two's complement) numbers. Calculate  $A \times B$  (binary) and answer with a 16-bit binary (two's complement) number. You can check your calculations using decimal numbers.

$A = 00110101_2$   
 $B = 11111001_2$

## 13 Division

**Swedish:** A och B är 8 bitars två-komplement kodade tal. Beräkna  $A / B$  (binärt) och svara med ett 8 bitars två-komplement kodat tal. Tänk på att du kan kontrollera dina beräkningar med decimala tal.

**English:** A and B are 8-bit binary (two's complement) numbers. Calculate  $A / B$  (binary) and answer with an 8-bit binary (two's complement) number. You can check your calculations using decimal numbers.

$A = 01111101_2$   
 $B = 11111011_2$

## 14 Fixed point

**Swedish:** Ett format för fixed point tal med tecken är att använda två-komplementtal med 5 bitar för talet och 3 bitar för bråkdelen.

Vad är minsta och största talet som kan representeras?

Svara med ett decimalt talintervall.

**English:** One format for fixed point signed numbers is to use two's complement numbers with 5 bits for the integer and 3 bits for the fraction.

What is the smallest and largest number that can be represented?

Answer with a numeric interval in decimal numbers.

## 15 Full Adder


**Swedish:** Vad blir resultatet från heladderarkretsen nedan?

Svara med 5 bitar (S4 S3 S2 S1 S0)

**English:** What is the result for the full adder circuit below?

Answer with 5 bits (S4 S3 S2 S1 S0)

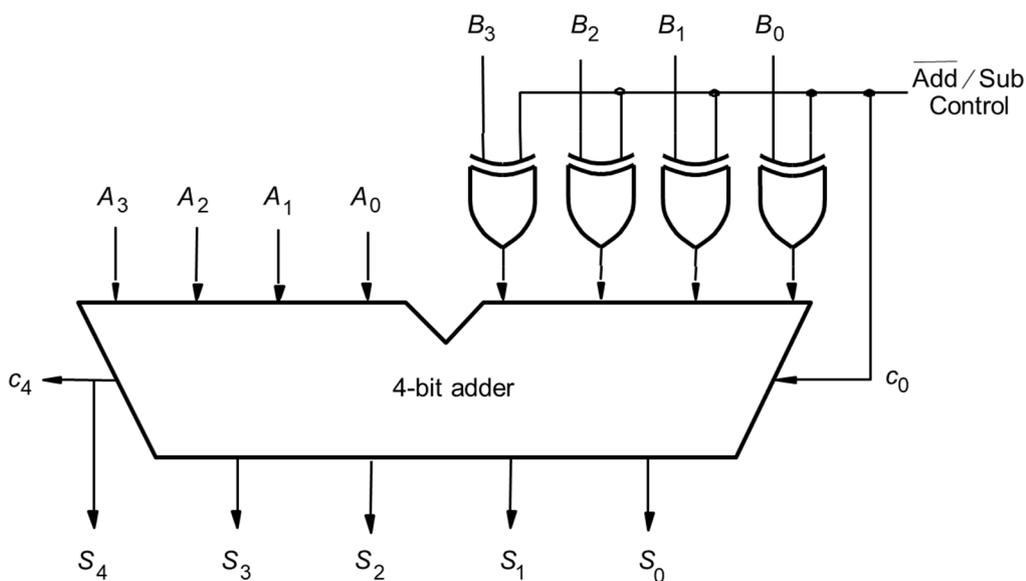A = 1000      B = 0011       $\overline{\text{Add/Sub}} = 1$




# 16 ALU

**Swedish:** Vad blir flaggorna i ALU nedan?  
Svara med 4 bitar (V C N Z).

**English:** What will the flags in the ALU show?  
Answer with 4 bits (V C N Z).

A = 1000    B = 0110    ALUControl = 01

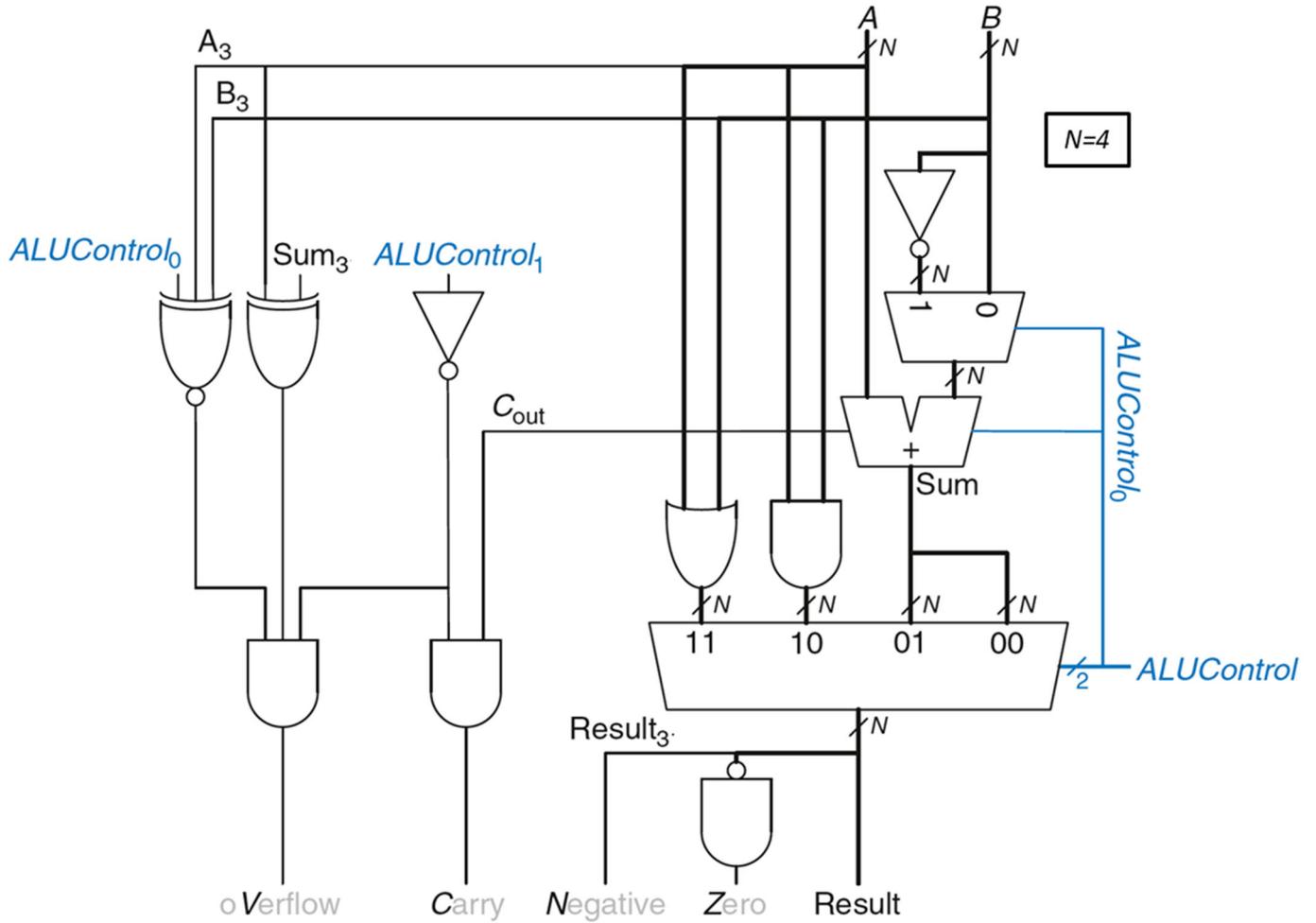

$ALUControl_{1:0}$	Function
0 0	Add
0 1	Subtract
1 0	AND
1 1	OR

## Del 2/Part 2, 4 points per exercise, answer on separate paper


### 17 Analysis of Combinational Circuit

#### Swedish:

1. Ta fram booleskt uttryck för kretsen nedan.
2. Rita K-map för kretsen med variabelordning som i figuren.
3. Förenkla uttrycket med hjälp av K-map.
4. Rita ny krets med enbart 2- och 3-ingångars NOR-grindar.

#### English:

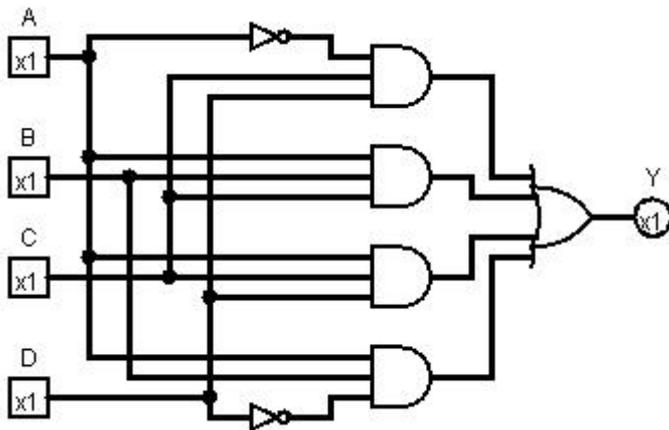1. Derive the Boolean expression for the circuit below.
2. Draw a K-map for the circuit with variables as in the figure.
3. Simplify the expression using the K-map.
4. Draw a new circuit using only 2 and 3 input NOR gates.



	CD = 00	01	11	10
AB = 00				
01				
11				
10				

## 18 Design of Combinational Circuit

### Swedish:

Designa en kombinatorisk krets för  $Y=f(Q_3, Q_2, Q_1, Q_0)$  där

$Y = x$  (don't care) för talet 1

$Y = x$  (don't care) för alla jämna tal som är tvåpotenser, dvs 2, 4 och 8

$Y = 1$  för alla udda primtal, dvs 3, 5, 7, 11, och 13

$Y = 0$  för alla övriga udda tal

$Y = 0$  för alla övriga jämna tal

1. Rita sanningstabellen.
2. Rita K-map för sanningstabellen med variabelordning som i figuren.
3. Uttnyttja  $x = \text{don't care}$ . Ta fram enklast möjliga booleska uttryck från K-map.
4. Rita en krets för uttrycket med enbart 2- och 3-ingångars NAND-grindar.

### English:

Design a combinational circuit for  $Y=f(Q_3, Q_2, Q_1, Q_0)$  where

$Y = x$  (don't care) for the number 1

$Y = x$  (don't care) for all even numbers that are powers of 2, i.e. 2, 4, and 8

$Y = 1$  for all odd prime numbers, i.e. 3, 5, 7, 11, and 13

$Y = 0$  for all other odd numbers

$Y = 0$  for all other even numbers

1. Draw the truth table.
2. Draw a K-map for the truth table with variables as in the figure.
3. Use  $x = \text{don't care}$ . Derive simplest possible Boolean expression from the K-map.
4. Draw a circuit for the expression using only 2 and 3 input NAND-gates.

		$Q_1Q_0 =$			
		00	01	11	10
$Q_3Q_2 =$	00				
	01				
	11				
	10				

Rita om K-map i dina inlämnade svar.

Redraw the K-map in your answer sheets.


## 19 Analysis of FSM

**Swedish:** Analysera vad nedanstående tillståndsmaskin (FSM) utför.

1. Ta fram Boolska uttryck för nästa tillstånd.
2. Rita tillståndstabell.
3. Rita tillståndsdigram.

**English:** Analyze the state machine (FSM) below.

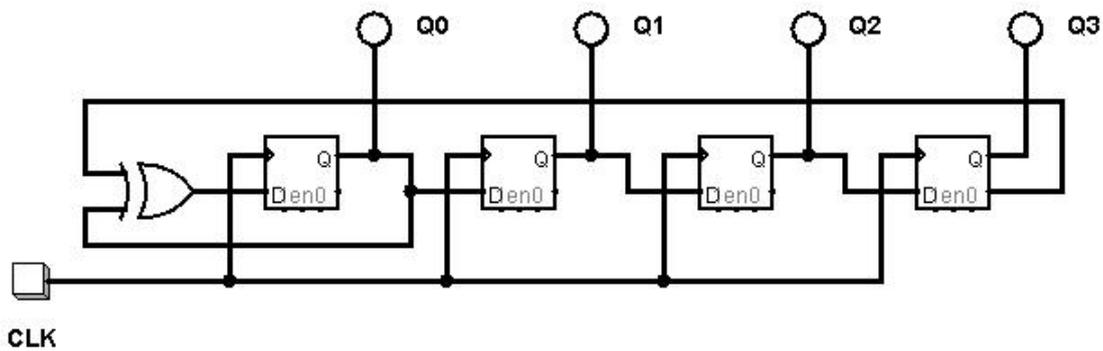1. Derive Boolean expressions for next state.
2. Draw a state table.
3. Draw a state diagram.




## 20 Design of FSM

**Swedish:** Konstruera en tillståndsmaskin (FSM) enligt tillståndsdigrammet nedan.

1. Rita tillståndstabell.
2. Ta fram K-map för nästa tillstånd och utsignal.
3. Ta fram minimerade uttryck för nästa tillstånd och utsignal.
4. Rita kretsschema för en FSM med DFFs och vilka grindar som helst.

**English:** Design a state machine (FSM) according to the state diagram below.

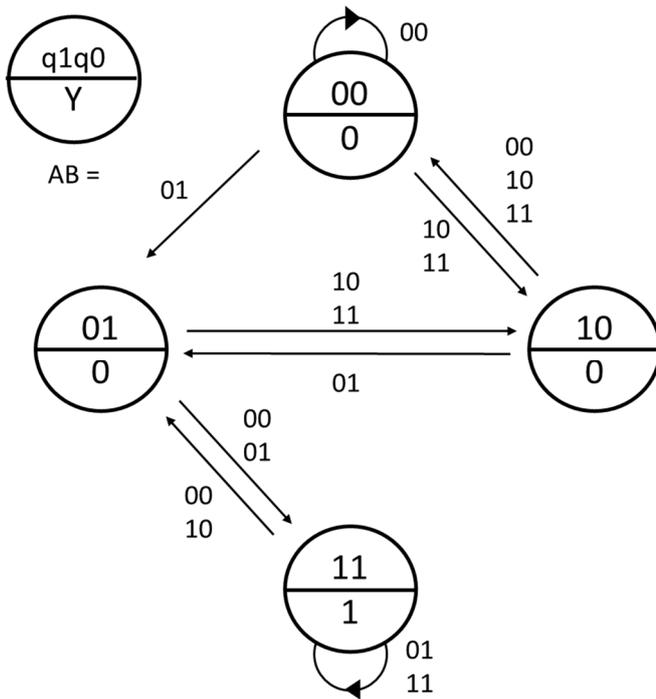1. Draw a state table.
2. Derive K-maps for next state and output.
3. Derive minimized expressions for next state and output.
4. Draw the FSM circuit diagram with DFFs and any gates.



	A B = 00	01	11	10
q1q0 = 00				
01				
11				
10				

Rita om K-map i dina inlämnade svar.

Redraw the K-map in your answer sheets.